
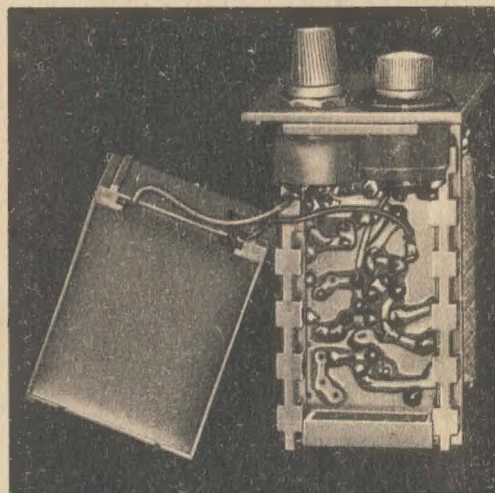
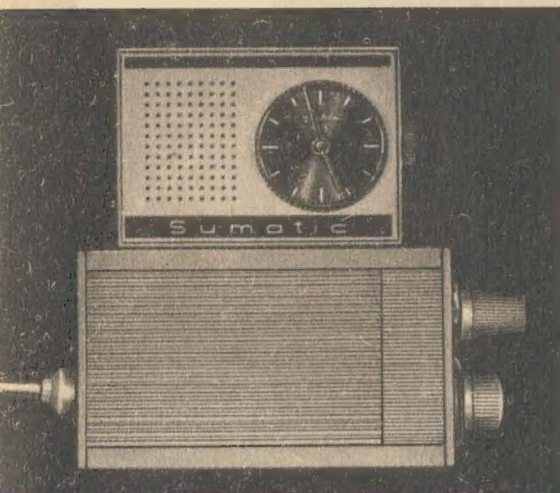
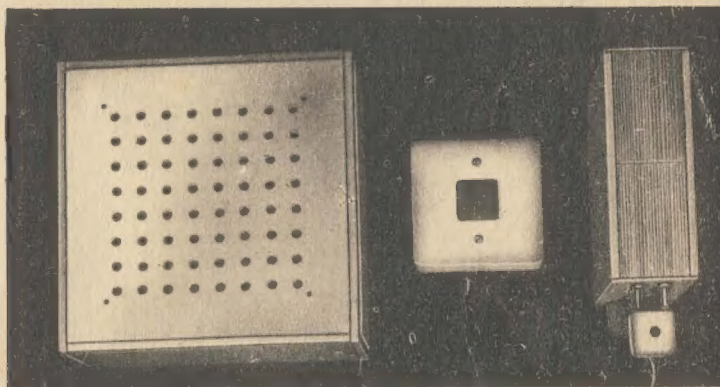


ORIGINAL-
DMV
BAUPLANE

Bauplan Nr. 21
Preis 1,-

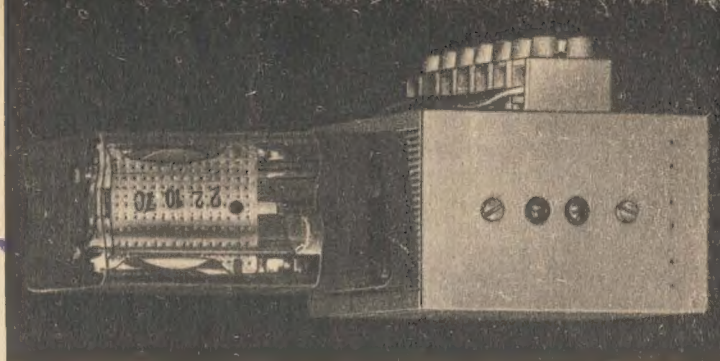

Klaus Schlenzig

Elektronik im Wohnbereich

Inhaltsverzeichnis

1. **Einleitung**
2. **Grenzen der Wohnbereichselektronik**
3. **Mehrklangsummer als Wohnungsklingel**
 - 3.1. Besonderheiten
 - 3.2. Schaltung des Mehrklang-Türsummers
 - 3.3. Aufbau des Mehrklangsummers
 - 3.4. Einsatzmöglichkeiten
4. **Elektronischer Einschalter mit Wechselspannungseingang**
 - 4.1. Aufgaben
 - 4.2. Schaltung des elektronischen Einschalters
 - 4.3. Aufbau des elektronischen Einschalters
 - 4.4. Einsatzfälle
 - 4.4.1. Sumatic schaltet drahtlos Kofferempfänger ein
 - 4.4.2. Normaler Wecker steuert Mikrofon an
 - 4.4.3. Ein- und Ausgangsvariationen
5. **Schaltbox für größere Ströme**
 - 5.1. Akkumulatorspeisung (6V oder 12V)
 - 5.2. Betrieb aus einem Schutztransformator bis 12V
 - 5.3. Schaltbox mit Netzanschluß (Sicherheitsbestimmungen vgl. 5.4.)
 - 5.4. Einiges zum Netzanschluß
6. **Einige Kombinationen von 3. bis 5.**
 - 6.1. Wecksignal für mehrere Räume
 - 6.2. Telefonrufsignalisierung
 - 6.3. Einschalten einer Orientierungsbeleuchtung
 - 6.4. Drahtlose Zwangskopplung mit netzbetriebenen Geräten
7. **Themensammlung „Elektronik im Wohnbereich“**
 - 7.1. Originalbauplan 2: Mehrzweck-Wechselsprechanlage „DIALOG“
 - 7.2. Originalbauplan 3: Elektronische Schalt- und Überwachungsgeräte „ZERBERUS“
 - 7.3. Originalbauplan 10: „Dialog-Kombi“-Wechselsprechanlage mit Rundfunkteil
 - 7.4. Feuchte- und Lichtsignalisatoren: Originalbauplan 18 („Siliziumschaltungs mosaik“)
 - 7.5. Sekundäre Einsatzmöglichkeiten von Reiseempfängern
 - 7.6. Gegensprechanlage nach dem Baukastenprinzip
 - 7.7. Weitere „Haushaltelektronik“
8. **Bauelemente und Bezugsquellen**

1. Einleitung

Im Wohnbereich erholt sich der Mensch und sammelt Kraft für die Aufgaben des nächsten Tages; er reproduziert also seine Arbeitskraft. Im weiteren Sinne spielt sich ein wesentlicher Teil der Aneignung neuer Kenntnisse in dieser Sphäre ab. Dieser Reproduktionsprozeß ist um so effektiver (und es verbleibt ein um so größerer Teil kulturvoll nutzbarer Freizeit), je mehr der Mensch von ermüdenden Routinearbeiten befreit wird, die er in eben dieser Freizeit zu verrichten hat. Die sozialistische Gesellschaft kommt dem immer besser entgegen. Sie bietet ein Sportiment von Dienstleistungen an, bei denen auf industrieller Basis manche individuell zeit- und kraftaufwendige Arbeit verrichtet wird. Außerdem bemüht sich ein ganzer Industriezweig darum, für den Einzelhaushalt geeignete, vorwiegend elektrisch betriebene Geräte zu produzieren, die wiederum zu mehr Freizeit führen.

Für einen Teil dieser gewonnenen Zeit nutzt der Mensch jene technischen Erzeugnisse, die ihm an jedem beliebigen Ort Teilnahme an der Informationsvermittlung und an den Gütern der Kultur ermöglichen. Gemeint sind Rundfunk und Fernsehen, teilweise auch bereits genutzt für die immer komplexer werdenden Bildungsaufgaben (audiovisuelle Aneignung von Kenntnissen über Lautsprecher und Bildschirm).

Innerhalb der letztgenannten technischen Einrichtungen spielt die Elektronik eine durchaus vordergründige Rolle, und der mit ihr Vertraute ist beim Auftreten eines Defekts oder angesichts der Aufgabe einer noch spezielleren Nutzung seiner Geräte Laien gegenüber eindeutig im Vorteil. Allerdings setzt ein Eingriff in solche Gegenstände entsprechende Sachkenntnis, auch auf dem Gebiet der Schutzbestimmungen, voraus; anderenfalls ist das Öffnen oder gar der Eingriff in netzbetriebene Geräte unzulässig, weil das äußerst gefährlich ist.

Das gilt für den nicht genügend Sachkundigen wie für seine Umgebung.

Noch stärker trifft das zu auf elektrische Haushaltgeräte, bei denen außer der Gefährdung durch Netzspannung noch mechanische oder thermische Wirkungen zu beachten sind. Ein Netz von Vertragswerkstätten „entschärft“ diese Situation aber weitgehend. Dadurch besteht keinerlei Ausrede für einen unzulässigen Eingriff. Es gibt aber andererseits Fälle, für die ein solches Gerät (auch z. B. ein Rundfunkempfänger) vielseitiger und effektiver zu nutzen wäre, könnte man es mit einer speziellen Zusatzeinrichtung versehen. Diese müßte allerdings darauf hinauslaufen, daß das Gerät selbst unberührt bleibt und daß lediglich seine Stromzuführung – unter strenger Beachtung der einschlägigen Vorschriften! – aufgabengemäß gesteuert wird, gegebenenfalls verbunden mit einem geeigneten Fühler zum Aufbau eines Regelkreises.

In der Reihenfolge der Voraussetzungen bezüglich Sachkenntnis auf unterster Stufe und damit für den größten Interessentenkreis anwendbar, schließlich befinden sich solche Einrichtungen, die höchstens über einen (fachgerecht hergestellten und gekapselten) Schutztransformator mit solchermaßen billiger Niederspannung aus dem Lichtnetz gespeist werden bzw. die man aus Batterien versorgt. Ihre Wirkungen lassen sich in den meisten Fällen lediglich über Niederspannungskreise oder „nichtelektronische Ausgaben“ realisieren. Das schließt nicht aus, daß z. B. auch mechanische Wirkungen zu erzielen sind (batteriebetriebene Motoren, Zugmagneten u. ä.), wenn auch die am leichtesten und mit den geringsten Anforderungen an das mechanische Geschick nachbaufähigen Objekte auf der Ebene „Signaltechnik“ liegen werden. Bereits die Anwendung solcher Prinzipien im Wohnbereich (von der Haustürklingel, elektronisch realisiert, über den elektronischen Weckerschalter bis zur Signalisierung von Zuständen in Küche, Keller oder Kinderzimmer) bringt eine ganze Reihe von praktischen Vorteilen. Ihr größter Vorteil aber dürfte für den, der sich mit solchen – nicht immer unbedingt „tierisch ernst“ zu nehmenden – Schaltungen beschäftigt, in der spielerischen Aneignung elektronischer Fertigkeiten und Einsichten liegen, erlernt in der entspannenden Hobbytätigkeit während der Freizeit. Darüber hinaus dürften aber auch einige der vorgestellten Lösungen interessant für die Anwendung in anderen Bereichen sein, z. B. für nicht ausgesprochen elektronisch orientierte Betriebe, aber auch für die Erziehungs- und Bildungsaufgaben in der Schule, in der Nationalen Volksarmee und in den gesellschaftlichen Organisationen.

Von dieser komplexen Wirkung aus betrachtet (die ja den meisten praktisch anwendbaren Richtungen der Elektronik innewohnt), ist eine solche Thematik in der Bauplanreihe notwendig. Sie wird mit dem vorliegenden Bauplan begonnen, dem weitere folgen werden.

2. Grenzen der Wohnbereichselektronik

Es gibt Grenzen der Vernunft und Grenzen der Sicherheit. Die ersten lassen erkennen, wo ein Objekt infolge seines Aufwands sinnlos wird. Sie sind gleitend und vom Anwender abhängig. Für manche dürfte der weiter unten vorgestellte Mehrklangsummer jenseits dieser Grenzen liegen, denn sein Materialeinsatz ist höher als der einer üblichen Klingel. Andere wieder reizt nicht nur die Durchführung des Vorhabens, das immerhin Beschäftigung mit Multivibratoren und Verstärkern bietet, sondern manchmal ist eine batteriebetriebene Signalisierung die einzig mögliche.

Die Grenzen der Sicherheit sind streng definiert. Sie beruhen auf Erfahrungswerten und wurden oftmals teuer bezahlt. Leider verföhrt das fast allgegenwärtige Lichtnetz als extrem billige Energiequelle nur allzuoft dazu, sich – aus Unkenntnis oder aus Leichtsin – über diese Erfahrungen hinwegzusetzen und damit sich und (was noch schlimmer ist) andere zu gefährden. Industrielle Hersteller elektrischer und elektronischer Geräte unterliegen mit ihren Erzeugnissen der Kontrollpflicht durch staatliche Einrichtungen, die über die Einhaltung gesetzlicher Be-

stimmungen wachen. Nicht jedes Gerät ist für jeden Zweck geeignet, doch in einer Wohnung können die ungünstigsten Bedingungen zusammentreffen. Man muß daher bereits beim Einsatz von Industriegeräten genau nach Gebrauchsanweisung verfahren. Ein netzbetriebenes Rundfunkgerät mit Holzgehäuse z. B. gehört nicht ins Bad oder in den feuchten Keller. Einwandfreie Schutzkontaktanschlüsse sowie die Benutzung vom Fachmann installierter Schutzkontaktsteckdosen für Geräte mit berührbaren Metallteilen zählen zu den Punkten, bei deren Nichteinhaltung ernste Gefahren für den Benutzer entstehen.

Grundsätzlich gilt daher: Hände weg von solchen Geräten, wenn sich ein Defekt einstellt – Service benachrichtigen!

Leider allzu viele Anfänger aber beschäftigen sich mit netzbetriebenen Eigenbauten; nicht immer findet man auch in der Literatur bei der Beschreibung solcher Schaltungen die nötigen Hinweise. Ein Transformator z. B. bietet noch lange keine Gewähr dafür, daß man vor einem tödlichen Schlag sicher ist. Zunächst muß man dafür sorgen, daß die Netzanschlüsse auch wirklich nicht berührt werden kann. Dennoch bleibt fraglich, ob der gewählte Typ überhaupt für von außen berührbare Stromkreise ausgelegt ist. „Einbautransformatoren“ z. B. sind nur zur Versorgung im Gerät selbst ablaufender Vorgänge gedacht (s. den früher weitverbreiteten „Heiztransformator“ für Röhren).

Führen seine Sekundäranschlüsse berührbar nach außen (z. B. in der Anwendung „Ladegerät“), so muß der Transformator als sogenannter Trenntransformator ausgelegt und gekennzeichnet sein. Außerdem ist zu beachten, unter welchen Umgebungsverhältnissen er diesen Ansprüchen genügt. Meist werden trockene Räume und eine höchstzulässige Temperatur vorgegeben. Zu solchen Angaben gehört übrigens auch der auf manchen Erzeugnissen vermerkte „Kurzzeitbetrieb“ (KB), nach dessen Dauer das Gerät (meist ein motorbetriebenes) Zeit zum Abkühlen braucht.

Leider ist es nicht möglich, auch nur annähernd einen vollständigen Überblick über all das zu geben, was man im Zusammenhang mit der Nutzung des Lichtnetzes als Energiequelle für elektronische und Elektrogeräte wissen und einhalten muß. Der Amateur, besonders wenn er noch am Beginn seiner Laufbahn steht, sollte daher möglichst ohne jede Verbindung mit dieser Gefahrenquelle auskommen. Das gilt in hohem Maße für solche Objekte, die auch anderen Menschen zugänglich sind, so daß auch sie bei Netzbetrieb gefährdet werden, wenn das Gerät nicht sachgemäß gebaut wurde. Wohnbereichselektronik ist für solche Einsatzfälle aber typisch. Daher wird versucht, im folgenden mit reinen Batterielösungen auszukommen. Die Frage der Wirtschaftlichkeit beantwortet sich durch die Wahl von Siliziumtransistoren (soweit erhältlich) und durch mit diesen mögliche stromsparende Lösungen. Bei der Schaltbox wird allerdings Netzbetrieb vorgestellt, doch richtet sich dieser Abschnitt an Fachleute. Außerdem enthält er 2 Varianten, die auch für den Anfänger genügend Sicherheit bieten, einmal infolge des empfohlenen Schutztransformatortyps und zum anderen bei der vom Netz getrennten Variante mit Akkumulator als „Zentralbatterie“, gegebenenfalls gepuffert von einem handelsüblichen Ladegerät, dessen Gebrauchsanweisung zu beachten ist. Wie sich zeigen wird, bieten auch reine Batterielösungen vielseitig nutzbare Nachbaubjekte für den Wohnbereich.

3. Mehrklangsummer als Wohnungsklingel

Seitdem der Mensch in abgegrenzten Wohnstätten lebt, bedienen sich Einlaßbegehrende entsprechender Signale. Sie reichen vom Rufen über Klopfen und das Betätigen mechanischer Klingelzüge bis zur elektrischen Signalisierung. Die „Klingelleitung“ der „vorelektrischen“ Zeit war damit entweder vollständig die schalleitende Luft oder teilweise der Seilzug, an dessen Ende sich eine bewegliche Glocke befand. Den Strom der zunächst allgemein nur zur Verfügung stehenden galvanischen Elemente der „frühen Elektrozeit“ zu solcher Signalgabe auszunutzen schien nicht einfach, denn aus Gleichstrom sollte eine Kraft gewonnen werden, die die Glocke periodisch anstößt. Der „Wagnersche Hammer“ löste dieses Problem. Unter Ausnutzung der Federwirkung eines Eisenblechstreifens, der außerdem von einer stromdurchflossenen, eisengefüllten Spule angezogen wird, entstand eine Art mechanisch-elektrischer Impulsgenerator. Die periodische Unterbrechung war möglich, weil infolge des mit einem Klöppel versehenen

Streifens dessen Masseträgheit groß genug war, daß die in die Spule gesteckte Energie, in Bewegung verwandelt, noch nach Stromunterbrechung einen kräftigen Stoß gegen die Glocke zur Folge hatte. Der Unterbrecher wurde praktisch mit dem beweglichen Streifen verbunden (Bild 1). Das Ergebnis muß für die damalige Zeit beeindruckend gewesen sein. Die am Unterbrecher entstehenden Funken dürften niemand gestört haben, denn Rundfunk und Fernsehen waren noch nicht erfunden. Durch Kontaktabbrand verursachte Störanfälligkeit, die Notwendigkeit der Batteriewartung und das sich andererseits ausbreitende Wechselstromnetz haben schließlich die Gleichstromklingel verdrängt. Bald fand man nämlich heraus, daß sie zwar auch über einen wartungsfreien Klingeltransformator mit Wechselstrom gespeist werden kann, daß aber der Wechselstrom den „Wagnerschen Hammer“ erübrigt. Es genügt, die Eigenfrequenz der Feder mit der doppelten Netzfrequenz zu „synchronisieren“ und damit dafür zu sorgen, daß die Feder in den „Strombäuchen“ angezogen wird und bei den Nulldurchgängen schnell genug zurückfedert, und schon hat man das gewünschte Signal. Es klingt auf der ganzen Erde im Charakter gleich, sofern nur 50 Hz (oder auch 60 Hz) als Netzfrequenz gegeben sind. Modifizieren lassen sich lediglich Energieumsatz und Glockengröße, oder man läßt ohne Glocke schnarren. Diese Eintönigkeit mag die Ursache dafür gewesen sein, daß z. B. heute auf unserem Markt gleich mehrere Fabrikate von „Türgongs“ angeboten werden und daß man sie mit Begeisterung kauft. Aus der billigen (kaum 15 M kostenden) Klingelanlage wird für weitere etwa 20 M ein Signalkonverter, der auch das stürmischste Knopfdrücken zu einem einmaligen, dezenten und wohlklingenden „Ding-Dong“ werden läßt. Bisweilen überhört man es im Trubel der häuslichen Ereignisse, sofern der Benutzer nicht klugerweise den Klingelknopf periodisch betätigt. Diese Gongfolge dringt dann schon mit größerer Wahrscheinlichkeit aus dem Unterbewußtsein hervor. Dem Autor sind Fälle bekannt, wo elektronisch begabte Besitzer eines solchen Gongs, bei dem ja nur einmalig ein Eisenstab durch die magnetische Energie der Spule gegen eine Metallplatte gezogen wird (beim Unterbrechen des Stromkreises fällt er auf eine andere, mit einer zweiten Schallfrequenz reagierende Platte zurück), einen elektronischen Multivibrator eingebaut haben. Nun ertönt ein periodisches Ding-Dong so lange, wie der Klingelknopf gedrückt wird. Mag das auch wie ein Witz anmuten (praktisch hat man nun doch wieder Klingeleffekt), so zeigt es doch, daß an solchen elektroakustischen Spielereien mit täglicher Nutzung Interesse besteht. Jedenfalls verhalf dem Besitzer des ersten Gongs in einem Neubau diese Einrichtung zu einer eindeutigen Information, daß an seiner und nicht an Nachbars Tür Einlaß gewünscht wurde. Was aber nun, wenn es von allen Seiten „gongt“? Nach diesen nicht ganz ernst zu nehmenden Betrachtungen zur vorgestellten Anlage.

3.1. Besonderheiten

Bei entsprechender Einstellung der in Bild 2 in Außenansicht gezeigten Anlage erreicht man bei Betätigen des Signalknopfes eine Tonfolge aus 2, 3 oder (weniger stabil über die Zeit) auch mehr Tönen, die sich periodisch wiederholen. Es gelingt auf diese Weise, eine Klangkombination zu erzeugen, die sich weder überhören noch mit anderen Signaleinrichtungen verwechseln läßt. Damit rückt das Objekt zunächst in das Blickfeld all derer, die mit diesem Problem zu tun haben.

Die Stromaufnahme der Schaltung liegt bei etwa 60 mA, wenn die angegebenen Bauelemente benutzt werden. Sie arbeitet mit 4 V. Damit läßt sie sich überall, unabhängig vom Stromnetzanschluß, einsetzen. Selbstverständlich kann sie aber auch mit einem Netzteil betrieben werden, wenn das über einen der Sicherheitsbestimmungen genügenden Schutztransformator geschieht. Infolge der jeweils nur kurzen Betriebszeit reicht jedoch die vorgeschlagene Batterie für viele Einsatzmomente, und ihre beginnende Erschöpfung zeigt sich deutlich am veränderten Klangbild. Die Batterieprüfung besteht also einfach im „Abhören“ der Anlage. Unter diesen Bedingungen dürfte es, sofern durchweg die preiswertesten erhältlichen Bauelemente benutzt werden, bereits für etwa 35 M gelingen, einen betriebsfertigen Mehrklangsummer aufzubauen.

In der Anlage verwendet man zunächst den normalen Klingelknopf, mit dem der Stromkreis zur Batterie geschlossen wird. Der geringe Strombedarf und die anderen möglichen Eingriffsstellen in der Schaltung lassen jedoch den Einsatz auch für andere Signalzwecke zu. Dafür können

beliebig Buchsen, auch Schaltbuchsen, im Gehäuse angebracht werden. Am naheliegendsten ist es noch, z. B. das Öffnen einer Tür über einen Kontakt zu signalisieren. Dazu eignen sich u. a. sehr gut die handelsüblichen Mikromoment-Umschalter (Bild 3), denn man kann sie sowohl als Öffner wie auch als Schließer einsetzen. Vom normalen Türsignal könnte ein solches Fremdsignal z. B. dadurch unterschieden werden, indem man mit Hilfe einer dritten Leitungsfader dafür sorgt, daß der entstehende Ton anderen Klangcharakter hat als das normale Signal. Auch ausgangsseitig ist die Anlage flexibel. Durch entsprechend verdrahtete Buchsen kann man beliebig einen Lautsprecher anschließen oder mehrere in Serie, so daß sich statt eines unangenehm lauten „Zentralsignals“ jedes Zimmer mit einem noch dazu in der Lautstärke einstellbaren und dadurch „dezenten“ Signal versorgen läßt. Während der Originalbauplan nur die Grundausrüstung beschreibt, dürften Fortgeschrittene durchaus in der Lage sein, einzelne Ausgänge so zu gestalten, daß bestimmte Informationen nur in bestimmten Räumen zu hören sind. Man würde dazu (mit wenigen Millampere Stromaufnahme) den Generator die gesamte Zeit über schwingen lassen und die Endstufe in mehrere auffächern. Erst in diesen Weg wird eingegriffen. Die Endstufen könnte man aus einer Batterie speisen, die von einem Netzteil kleiner Kapazität gepuffert wird.

Beim Aufbau dieses und der anderen Objekte des Originalbauplans wurden Teile des aus Originalbauplan Nr. 13, 16 und 19 bekannten Systems „Amateurelektronik“ benutzt. Selbstverständlich lassen sich die angegebenen Leiterplatten aber auch in anderen Gehäusen unterbringen und anders befestigen. Die tatsächliche Ausführung hängt also von den eigenen Wünschen und Möglichkeiten ab. Infolge der „Standardelemente“ des Systems konnte aber auf großflächige Konstruktionszeichnungen verzichtet werden; die nötigen Abmessungen individuell gestalteter Gehäuse lassen sich aus den Fotos und aus den Angaben zu den Leiterplatten ableiten.

3.2. Schaltung des Mehrklang-Türsummers (Bild 4)

Grundschialtung des Summers ist der astabile Multivibrator mit 2 Transistoren gleicher Zonenfolge, in diesem Fall mit npn-Transistoren. Auf die Theorie des Multivibrators soll nur kurz eingegangen werden; entsprechende Literatur vermittelt dem Fortgeschrittenen weitere Kenntnisse. Für den Anfänger genügt es, dies zu wissen: Der astabile Multivibrator besteht aus 2 Verstärkerstufen, die im allgemeinen über je ein RC-Glied so fest gekoppelt sind, daß die beiden Transistoren (bis auf einen relativ kurzen Übergangsbereich) wechselweise immer nur den Zustand „gesperrt“ oder „geöffnet“ einnehmen können.

Die Verweilzeit in jedem Zustand wird hauptsächlich durch das Produkt aus Koppelkondensatorwert und Basiswiderstand bestimmt (Bild 5).

Diese 4 Bauelemente sind also für die Multivibratorfrequenz verantwortlich. Weichen die Produkte der jeweils zusammengehörenden Bauelementwerte voneinander ab, so ergibt sich unterschiedliche Pulsbreite der (im Idealfall) rechteckförmigen Schwingung. Infolge des Gehalts an Oberwellen (in einem Rechteck stecken laut Fourier die ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz) klingt eine Rechteckschwingung im Tonfrequenzbereich ganz anders als eine reine Sinusschwingung gleicher Frequenz. Je nach Größe der Koppelglieder und nach dem Vermögen der Transistoren, höhere Frequenzen noch zu verstärken, können Multivibratoren von Bruchteilen eines Hertz (1 Hz = 1 Schwingung je Sekunde) bis zu einigen Megahertz (10^6 Hz) zum Schwingen gebracht werden. Ihr Anwendungsbereich ist daher entsprechend groß, und etwas technisches „Gefühl“ für solche Schaltungen, gewonnen durch praktische Beschäftigung mit ihnen, kann nichts schaden.

Kollektor- und Basiswiderstand sind dadurch miteinander verknüpft, daß der Basiswiderstand noch so viel Basisstrom zulassen muß, daß im geöffneten Zustand nahezu die gesamte Batteriespannung über dem Kollektorwiderstand abfällt. Das bedeutet mit B = Stromverstärkung des

Transistors $U_{\text{Batt}}/R_C \leq B \cdot I_B$, aber ergibt sich aus $I_B = \frac{U_{\text{Batt}} - U_{\text{BE}}}{R_B}$. U_{BE} liegt für Siliziumtransistoren bei etwa 0,7 V.

Über diesen Umweg vermag also R_C – wenn er zu klein ist – durchaus die Frequenz zu beeinflussen, denn die Koppelkondensatoren übertragen vom Kollektor des einen zur Basis des anderen Transistors nur Spannungsänderungen. Wenn also die Spannungsänderung am Kollektor des

Transistors, dessen R_C kleiner als nach obiger Bedingung ist, entsprechend früher aufhört (weil R_B über B keinen größeren I_C zuläßt), so geht eben der Multivibrator früher in den anderen Zustand über, oder er schwingt gar nicht mehr. Um das zu verstehen, soll nur kurz der Schwingungsablauf angedeutet werden. Es sei bereits „stationärer“ Zustand vorausgesetzt. Gerade ist T1 voll leitend geworden. Die Änderung der Kollektorspannung auf den kleinen Öffnungswert (ideal 0 V) hat über C2 die Basis von T2 ebenfalls vorübergehend etwa an dieses Potential gelegt. Das würde so bleiben, wenn R3 nicht wäre. Über ihn läßt sich aber von der Batteriespannung her C2 langsam auf, bis T2 Öffnungspotential an der Basis erhält ($\geq 0,7$ V). T2 beginnt zu leiten, so daß seine Kollektorspannung sinkt. Über C1 „zieht“ diese Änderung auch die Basis von T1 auf kleinere Werte, und der Strom durch T1 sinkt. Dadurch hebt sich die Kollektorspannung von T1 an und unterstützt damit den Stromfluß in die Basis-Emitter-Strecke von T2. Der gesamte Ablauf erfolgt sehr schnell, bis schließlich T2 voll geöffnet ist, so daß seine Kollektorspannung ideal 0 V beträgt. Nun wird C1 über R2 aufgeladen, bis sich der zunächst geschilderte Vorgang in umgekehrter Reihenfolge wiederholt.

An jedem Kollektor läßt sich die entstehende Schwingung abnehmen. Der „Lastwiderstand“ muß aber so hoch liegen, daß die Spannungsteilung mit dem Kollektorwiderstand den Multivibrator noch nicht aussetzen läßt. Wenn innerhalb des Multivibrators keine unnötig großen Ströme fließen sollen (was auch kleine Basiswiderstände und damit für eine gewünschte Frequenz hohe Kapazitäten erfordern würde), braucht man also für das Signal eine Verstärkerstufe, bevor man es z. B. einem Lautsprecher zuführen kann – wenn es im Tonfrequenzbereich liegt.

Unsere einfachste Türsummervariante, die aber nur einen einzigen Ton erzeugt, besteht damit aus dem Schaltungsteil mit den Transistoren T1 und T2 als Multivibrator und T5 als Endverstärker. Ein solcher billiger Summer wurde in Bild 6 skizziert. Mit ihm könnte man beginnen und gleichzeitig die Eigenarten des Multivibrators durch Variieren einzelner Bauelemente kennenlernen. Dazu empfehlen sich kleine Trimpotentiometer mit Begrenzungswiderständen. Versieht man eine derartige Versuchsschaltung noch mit Transistorfassungen, so kann bereits jetzt mit den vorhandenen Transistoren ermittelt werden, welche Widerstände und Kondensatoren die günstigste Auslegung ergeben.

Für diese Versuche eignet sich sehr gut eine Lochrasterplatte oder eine Streifenleiterplatte wie sie im System „Amateurelektronik“ mancherorts angeboten werden. Man kann natürlich auch mit einem Lötösenbrettchen arbeiten.

Endstufe und Lautsprecher wurden direkt angekoppelt. Lautstärke und Klangcharakter lassen sich am Basisvorwiderstand von T5 in bestimmten Grenzen variieren. Der feste Teil des Vorwiderstands und der Spannungsabfall über dem im Emitterzweig liegenden Lautsprecher (was einen für die Ankopplung günstigen höheren Eingangswiderstand von T5 ergibt) begrenzen den möglichen Maximalstrom. Daher braucht man dieser z. B. vom Lautsprecherhersteller nicht gern gesehenen Betriebsart angesichts des kleinen Stroms keine Bedenken entgegenzubringen. Es empfiehlt sich ohnehin, für den Lautsprecher ein ausrangiertes oder im Ausverkauf billig erworbenes Modell mit möglichst großer Membran zu benutzen; seine Wiedergabetreue spielt für unseren Anwendungsfall keine Rolle. Einziges Kriterium im Fall des Einbaus in ein Gehäuse aus „Amateurelektronik“-Teilen besteht in der begrenzten Bauhöhe (maximal etwa 54 mm von Magnet bis Korbrand).

Die Gesamtschaltung enthält noch einen zweiten Multivibrator, der zunächst mindestens erreicht, daß sich die Tonhöhe des ersten periodisch zwischen 2 Frequenzen ändert. Zu diesem Zweck arbeitet der mit T3 und T4 bestückte Multivibrator auf einer Frequenz, die etwas oberhalb von 1 Hz liegt. Gemäß der Prinzipdarstellung nach Bild 7 wird nun dem Basiswiderstand von T1 im ersten Multivibrator ein zweiter zugefügt, der aber nicht nach Plus, sondern zum Kollektor von T3 führt. Immer dann, wenn T3 gesperrt ist, schaltet er diesen Widerstand ebenfalls an Plus, und C1 lädt sich schneller auf. Das bedeutet für den ersten Multivibrator eine höhere Frequenz, bis T1 im Rhythmus seiner (langsamen) Schwingung wieder geöffnet ist. Dann wiederum kommt sogar eine Stromteilung über diesen Widerstand nach Masse zustande. Praktisch wurde, wie sich bereits aus der Gesamtschaltung erkennen läßt, für diese beiden Widerstände ein Potentiometer von 1 M Ω eingesetzt, dessen oberer Zweig dem ursprünglichen und dessen unterer Zweig dem eben besprochenen Widerstand entspricht. Außerdem wurde zwischen beiden Multivibratoren eine weitere Verkopplung eingeführt.

Als Ergebnis erhält man beim Variieren von R3 (dem 1-M Ω -Potentiometer) in einem bestimmten Bereich eine periodische Folge von 3 Tönen, deren Klangcharakter noch durch Variieren von C1, C2 und R4 verändert werden kann. Die Geschwindigkeit dieser Tonfolge läßt sich durch Verändern der frequenzbestimmenden Elemente im unteren Multivibrator beeinflussen. Dabei ist stets zu bedenken, daß die eingangs genannten Bedingungen eingehalten werden müssen; es sind also bei anderen als den Stromverstärkungswerten des Musters auch andere Widerstandswerte erforderlich. Bei stark abweichenden Widerständen muß man daher auch die Kapazitäten entsprechend ändern: Höheres R bedeutet kleineres C für konstante Frequenz und umgekehrt (bezieht sich auf die Basis-RC-Kombinationen). Daher empfiehlt sich der „Brettschaltungs“-Aufbau, in dem noch beliebig variiert werden kann.

Die Gesamtschaltung zeigt noch 2 größere Kapazitäten, die nicht unmittelbar zur Schwingungsschaltung gehören. C5 ist notwendig, damit eine saubere Tonfolge zustande kommt, denn dieser Kondensator bewirkt einen genügend kleinen Innenwiderstand der Stromquelle (die selbst in Form von 2 RZP2-Taschenlampenakkus günstig gewählt wurde).

C6 erscheint zunächst nicht unbedingt nötig, wenn nur ein einfacher Klingelknopf als Geber angeschlossen wird. Die Anlage soll jedoch z. B. auch vom elektronischen Einschalter nach Abschnitt 4. automatisch ausgelöst werden können. Der Ausgang dieses Schalters besteht aber aus der Kollektor-Emitter-Strecke eines Transistors und hat daher einen nicht zu vernachlässigenden Innenwiderstand. Dadurch verändert sich ebenfalls das erzeugte Tongemisch ungünstig. C6 verhindert diesen Effekt. Der einzige Nachteil von C6 besteht in dem ständig fließenden Reststrom des Elektrolytkondensators, doch liegt dieser bei Daueranschluß so niedrig, daß er für die Lebensdauer der Batterie keine Rolle spielt. Übrigens sei noch darauf hingewiesen, daß man bei Beachtung einiger Kriterien RZP2-Akkus einige Male nachladen kann. Das muß einmal mit kleinem Strom geschehen (z. B. 10 bis 20 mA) und zum anderen mit einer Schaltung, die ein Erreichen der Gasungsspannung (oberhalb etwa 2,3 V) ausschließt. Anderenfalls ergeben sich Bauchbildung und eventuell eine kleine Explosion, bei der gefährliche Schwefelsäuretropfen in die Umgebung spritzen. Der Akkumulator läßt sich aber überhaupt nur aufladen, wenn er nicht infolge von Undichtigkeiten ausgetrocknet oder durch Tiefenentladung unbrauchbar geworden ist.

3.3. Aufbau des Mehrklangsummers

Unter der Voraussetzung, daß Teile des Systems „Amateurelektronik“ (s. Originalbauplan Nr. 13, 16 und 19) verwendet werden, ergibt sich die Breite der Leiterplatte zu 35 mm. Ihre Länge richtet sich nach der unterzubringenden Schaltung. Die in Bild 8 wiedergegebene Leiterplatte und ihr Bestückungsplan nach Bild 9 lassen sich auch für andere Gehäusevarianten einsetzen. Nur würde man dort nicht den durch den Trägerrahmen bedingten Platz benötigen, dafür aber z. B. Löcher für Schraubbefestigungen. Der praktische Aufbau (s. Bild 10 „Schnitt-darstellung“) läßt erkennen, daß die Leiterplatte für die Zähne des Trägerstreifens am Rande mit einer Perforierung aus 1,3-mm-Löchern im 5-mm-Abstand versehen wurde.

Unter dem Trägerrahmen erkennt man die beiden untergeknöpften Batteriebehälter, und die linke Frontplatte trägt außer den beiden Potentiometern noch Buchsen für Ein- und Ausgänge einschließlich einer Schaltbuchse, durch die z. B. die Anlage ausschließlich für eine andere als die Tasteneingabe zur Verfügung gestellt wird. Das Foto zeigt bezüglich der Potentiometer „Redundanz“, d. h., auf der Leiterplatte ist ein Stellpotentiometer zu erkennen, das die Funktion von R11 erfüllt, dennoch aber trägt die Frontplatte 2 Potentiometer. Durch diese Auslegung der Leiterplatte kann man wahlweise eine Festeinstellung (Einbau von 2 Stellpotentiometern) oder eine von außen beeinflussbare Einstellung vorsehen. Selbstverständlich wird man – je nachdem – die inneren oder die äußeren Potentiometer einsparen.

Zusammen mit Bild 11 vermittelt Bild 10 einen Eindruck von der praktischen Zweckmäßigkeit dieser „Amateurelektronik“-Teile gegenüber einer aufwendigeren „individuellen“ Aufbau-lösung. Die Größe des Objekts läßt sich im Fall eines hundertprozentigen Nachbaus unmittelbar an Gehäuseplatten und Trägerstreifen „abzählen“. Maßzeichnungen dürften damit überflüssig sein bis auf die mögliche Frontplattengestaltung wegen der Lage der beiden Potentiometer. Diese Information findet man in Bild 12.

3.4. Einsatzmöglichkeiten

Bereits unter 3.1. wurde einiges zum Einsatz des Mehrklangsummers angedeutet. Bild 13 skizziert eine mögliche „Hausanlage“ mit mehreren Ein- und Ausgabestellen. Eine Unterscheidung des Signalorts gestattet die Maßnahme nach Bild 14: Der Mikromoment-Umschalter „Ta2“ unterbricht, wenn er betätigt wird (z. B. wenn sich eine mit ihm gesicherte Tür öffnet), die Stromzuführung zum „Taktgeber“-Multivibrator und schließt dafür nur den Stromkreis des Tonfrequenzmultivibrators. Das Ergebnis ist ein einziger Ton, den man gut vom Tastensignal aus Ta1 unterscheiden kann. Parallelbetrieb mehrerer Lautsprecher mit voneinander weitgehend unabhängiger Einstellung deutet Bild 15 an: „Rufbox“ mit Eigenbatterie, die nur belastet wird, wenn vom Summerausgang Signal anliegt (für diese Anschlußart Hinweis bei Bild 8 beachten!). Wegen $U_{BE} \geq 0,7 \text{ V}$ muß dem Hauptlautsprecher bei dieser Betriebsart eine Siliziumdiode in Serie geschaltet werden.

4. Elektronischer Einschalter mit Wechselfspannungseingang (Bild 16)

Eine Kombination der im Ruhezustand nur einige zehn Mikroampere aufnehmenden Komplementärschaltung nach Originalbauplan Nr. 18, ähnlich dem dortigen Bild 17, und einem „stromarmen“ Wechselfspannungsverstärker mit Siliziumtransistoren ergibt einen elektronischen Schalter, den man selbst nicht einschalten muß.

Die Schaltung nach Bild 17 nimmt bei dieser Dimensionierung nur etwa $50 \mu\text{A}$ Ruhestrom auf und nach dem Umschalten etwa 5 mA . Sie eignet sich damit wiederum ausgezeichnet für netzunabhängigen Dauerbetrieb. Mit ihrer Hilfe lassen sich auf mehrere Arten unterschiedliche Vorgänge auslösen.

4.1. Aufgaben

Der Schalter soll sowohl auf ein magnetisches Wechselfeld wie auch (wahlweise) auf Schall reagieren. Damit weder elektromagnetischer „Störnebel“ noch (bei Mikrofonbetrieb) zufällige Schallereignisse das Gerät ansprechen lassen, sind Empfindlichkeit und Ansprechzeit wählbar; die Empfindlichkeit stufenlos und die Ansprechzeit durch Wahl eines entsprechenden Verzögerungskondensators.

Der Ausgang ist so ausgelegt, daß sich Gleichstromkreise mit einem Höchststrom von etwa 200 mA schalten lassen. Haupteinsatzzweck des Schalters soll das morgendliche „Wecken mit Musik“ sein, ohne daß man in den Wecker selbst eingreifen muß. Er wird einfach neben oder auf die Einrichtung gestellt. Ihr Ausgang ist mit dem zu schaltenden Kofferempfänger verbunden, dessen Einschalter am Abend angeschaltet wurde. Das bedeutet, daß der Empfänger eine Schaltbuchse erhalten muß, die in seine Batterieleitung zu legen ist. Einzelheiten dazu findet man in Abschnitt 4.4.

Je nach Weckertyp verwendet man ein billiges Mikrofon (z. B. Kopfhörerkapsel) oder den induktiven Eingang. Letzteres ist beim bekannten Kleinstwecker „sumatic“ möglich, dessen Tongenerator – unabhängig von der Lautstärke – ein kräftiges Streufeld erzeugt, sobald er vom Uhrwerk eingeschaltet wird. Durch die Selbsthaltung des elektronischen Schalters bleibt der eingeschaltete Zustand auch nach Beendigung des Weckvorgangs erhalten. Erst bei Betätigen der Lösch-taste schaltet er sich ab, aber nur dann, wenn kein Signal mehr ankommt.

In Verbindung mit dem elektronischen Mehrklangsummer lassen sich weitere Einsatzfälle vorstellen; außerdem kann man auch den Gleichstromeingang des Schalters herausführen und Gleichstromsignale zum Schalten benutzen. Auch die Selbsthaltung läßt sich über einen weiteren Schalter abschalten (z. B. Lösch-taste rastend auslegen).

4.2. Schaltung des elektronischen Einschalters

Die Schaltung enthält einige Bauelemente, die nicht in jedem Fall gebraucht werden. Sie wurden daher entsprechend gekennzeichnet. Ihre Werte sind Richtwerte; das praktische Ergebnis entscheidet. Es empfiehlt sich angesichts der großen Streubreite der Stromverstärkung von

Silizium-Basteltransistoren auf jeden Fall wieder, zunächst mit einer Versuchsschaltung zur Optimierung der Bauelementewerte zu beginnen. Etwas problematisch ist dabei die Einstellung des NF-Verstärkers. Wegen der kleinen Betriebsströme scheiden Elektrolytkondensatoren zur Kopplung aus; sie würden dem Transistor infolge ihres Reststroms ein Vielfaches des benötigten Basisstroms zuführen. Außerdem ist Ansprechen auf 50-Hz-Streufelder vom Lichtnetz und den daran angeschlossenen Geräten im allgemeinen auch unerwünscht. „Hochpaßverhalten“ kleiner Papierkondensatoren unterdrückt diesen Einfluß recht gut. Wie aber soll man nun den richtigen Arbeitspunkt finden? Betrachtet wird die Variante für 2 V , die lediglich Widerstände zwischen Kollektor und Basis für den Arbeitspunkt benutzt. Man benötigt einen Strommesser von etwa $50 \mu\text{A}$ Vollausschlag, dessen Spannungsbedarf man ebenfalls kennen muß. Er ist bei der Einstellung zu berücksichtigen. Gemäß Bild 18 stellt man mit dem zunächst als Potentiometer ausgeführten Basiswiderstand einen Strom ein, wie er in Bild 18 angegeben ist. Verändern von R_B nach links und rechts muß noch deutliche Stromänderungen ergeben.

Stehen keine ausreichend hohen Werte für die Basiswiderstände zur Verfügung, was besonders bei hoher Stromverstärkung nicht auszuschließen ist, so kann man die Kollektorwiderstände verringern. Das bedeutet aber höhere Ruhestromaufnahme. In diesem Fall verfährt man besser so, wie bei z. B. 4-V-Betrieb erforderlich; mit Widerständen parallel zur Basis-Emitter-Strecke. Das funktioniert aber nur in einem Temperaturbereich, der sich nicht wesentlich von der Einstelltemperatur unterscheidet, denn die Basis-Emitter-Spannung für einen bestimmten Basisstrom nimmt mit steigender Temperatur um etwa $2 \text{ mV/}^\circ\text{C}$ ab.

Am Eingang des NF-Verstärkers befindet sich eine Schaltbuchse, die im Ruhezustand die zum Verstärker gehörende Fangspule an den Eingang legt. Diese Spule besteht aus etwa 1000 Wdg. Draht etwa vom Durchmesser $0,3 \text{ mm}$ („ $0,3\text{-mm-CuL}$ “), auf einen Maniferstab von 8 mm Durchmesser und etwa 60 mm Länge gewickelt. Das Signal, das von der Fangspule in den Verstärker gelangt oder – wenn man einen Ohrhörerstecker einführt, der das Mikrofon an den Eingang legt – von in elektrische Schwingungen umgewandeltem Schall herrührt, wird so weit verstärkt, daß es zum Umschalten des nachfolgenden Komplementärverstärkers ausreicht. Der Komplementärverstärker erhält das Signal über einen 22-nF -Kondensator zugeführt, hinter dem seine positive Halbwelle den npn-Transistor ansteuert, während die negative über die Diode nach Masse abgeleitet wird. Der Strom dieses Transistors besteht also aus den verstärkten positiven Halbwellen der NF-Schwingung. Vom $20\text{-}\mu\text{F}$ -Kondensator parallel zur Basis-Emitter-Strecke des pnp-Transistors werden diese Impulse gespeichert, so daß dieser Transistor ständig Öffnungspotential erhält. Sein Kollektorstrom wiederum ergibt am Arbeitswiderstand eine Gleichspannung, die den Ausgangstransistor öffnet. Zur Kontrolle seines Betriebszustands schaltet man in seinen Kollektorkreis zunächst eine Lampe $3,8/0,07$. Diese Lampe würde aber nur so lange leuchten, wie der NF-Verstärker ein ausreichend hohes Wechselfspannungssignal liefert. Die Rückführung (in der Schaltung $12 \text{ k}\Omega$ in Serie mit einer GA 100, die einen wechselstrommäßigen Kurzschluß des Eingangs verhindert) bewirkt jedoch Selbsthaltung.

Sobald nämlich der in der Rückführung liegende Kondensator über den $12\text{-k}\Omega$ -Widerstand aufgeladen ist, hält er den ersten npn-Transistor des Komplementärverstärkers weiterhin geöffnet. Löschen erfolgt mit der diesem Kondensator parallelliegenden Taste. Das funktioniert aber nur, wenn eingangsseitig nicht „nachgeliefert“ wird. Zum Eingang des Endtransistors läßt sich bei Bedarf ein weiterer Kondensator parallelschalten. Das hat sich z. B. als vorteilhaft erwiesen, wenn ein Rundfunkempfänger geschaltet werden soll, bei dem sonst im Übergangsbereich bis zum vollen Einschalten der Steuertöne hörbar wird.

Eine Erhöhung des Widerstands in der Rückführung ist erforderlich, wenn die Schaltung mit aus der (meist über 2 V liegenden) Spannung des zu schaltenden Objekts gespeist werden soll. Das würde allerdings eine 3polige Leitung erfordern und außerdem eine Umdimensionierung des NF-Verstärkers. Dieser wiederum läßt sich bei höheren Betriebsspannungen unter Umständen schon 1stufig genügend empfindlich auslegen.

In einigen Fällen ist eine Abschaltung der Rückführung wünschenswert, wie bereits angedeutet. Dazu genügt es, die Taste rastend zu gestalten oder in die Rückführungsleitung einen Aus-schalter einzufügen.

4.3. Aufbau des elektronischen Einschalters

Bild 19 und Bild 20 zeigen einige Außen- und Innenansichten des ebenfalls aus „Amateurelektronik“-Teilen zusammengesetzten elektronischen Schalters. Wegen des 2-V-Betriebs fehlen die beiden Widerstände zwischen Basis und Emitter der Verstärkertransistoren. Auch auf den zweiten Verzögerungskondensator konnte verzichtet werden.

Wiederum läßt sich an den Fotos „abzählen“, wie groß das Gerät ist. Die Leiterplatte und ihre Bestückung sind aus Bild 21 und Bild 22 zu ersehen. Für die größeren Elektrolytkondensatoren wurden sowohl die Bauform nach TGL 200-8308 wie auch die davon etwas abweichenden Importtypen aus der SU berücksichtigt, so daß sich die Beschaffungsschwierigkeiten erheblich vermindern dürften.

Der Maniferstab erhält als Halterung 2 Stücken 1-mm-Draht, dessen Isolation nur auf der Seite entfernt werden darf, auf der man diesen Draht zur Befestigung in die Leiterplatte einführt und anlötet. Das andere Ende wird mit Isolation verdreht, so daß dieser einfache Halter den Stab fest umschließt. Bild 23 gibt nähere Informationen. Die Musterleiterplatte wurde wieder, soweit das die Leitungsführung zuließ, am Rande für die Zähne der Trägerstreifen perforiert. Die übrigen Zähne entfernt man. Zwischen Batteriehalter und Vorderwand bleibt noch so viel Platz, daß Löschaste und Empfindlichkeits-Einstellpotentiometer an der Frontplatte befestigt werden können. Frontplatte und Trägerrahmen verklebt man miteinander. Die nötigen Bohrungen in der Platte sind aus Bild 24 zu ersehen. Die Lage der Schaltbuchse (Ausführung für Leiterplattenmontage) ist meist nicht ganz exakt zu bestimmen, so daß diese Bohrung etwas größer als nötig gewählt wird. In der vom Gehäuse abnehmbaren Rückwand sind 5 1,3-mm-Bohrungen anzubringen, die auf den rückwärtigen, mit Kontaktfedern bestückten Trägerstreifen zielen. Dort lassen sich weitere Verbindungen oder Brücken herstellen, je nach Einsatzfall.

4.4. Einsatzfälle

4.4.1. Sumatic schaltet drahtlos Kofferempfänger ein

Die nötigen Maßnahmen erkennt man aus Bild 25. Man braucht eine einschraubbare Schaltbuchse für den Empfänger, die in den Stromkreis der Empfängerbatterie geschaltet wird. Im Ruhezustand läßt sich das Gerät wie üblich bedienen, bei eingeführtem Ohrhörerstecker läuft die Verbindung über den elektronischen Schalter. Es empfiehlt sich, wegen der schon beim Mehrklangsummer erwähnten möglichen Verkopplungen parallel zur Buchse einen Elektrolytkondensator von 500 bis 1000 μF zu legen, falls der Empfänger nicht schon ausreichende Maßnahmen gegen diesen einer alternden Batterie gleichenden Effekt enthält. Das zeigt die erste Erprobung. Man achte unbedingt auf die im Bild angegebene Zuordnung zwischen Batteriepolung und Anschluß des Ausgangstransistors im elektronischen Schalter! Gemäß Bild 26 wird der Sumatic wahlweise auf oder vor den Schalter gestellt, wobei die Fotos irrtümlicherweise die falsche Zuordnung zeigen. Man muß den Schalter so legen, daß sich die Taste oben und der Potentiometerknopf (aus einem kleinen Tubenverschluß gewonnen) unten befindet!

Sobald der Sumatic am Morgen seinen maximal 5 Minuten dauernden Weckruf ertönen läßt, reagiert der Schalter, abgesehen von der aus Gründen der Störsicherheit eingebauten Verzögerung von etwa 2 bis 3 Sekunden. Danach kann man bereits den Sumatic abstellen. Am Wiedereinschlafen hindert dann sicherlich das am Abend bereits vorgewählte und in der Lautstärke eingestellte Programm (Schaltbuchse war in Ruhestellung, Gerät wird eingeschaltet, auf gewünschte Lautstärke gestellt und durch Einführen des Steckers gelöscht). Nachzutragen ist noch, daß die Verbindung aus 2 handelsüblichen Ohrhörerschnüren kombiniert werden muß, da man an jedem Schnurende einen Koaxialstecker braucht. Das kostet 3,50 M.

4.4.2. Normaler Wecker steuert Mikrofon an

In diesem Fall genügt eine Original-Ohrhörerschnur, wenn man den Ohrhörer als Mikrofon benutzt. Andere Mikrofontypen müssen angelötet werden. Ist ein Ohrhörer aber bereits vorhanden, so ist er die billigste Lösung. Dieses „Mikrofon“ bringt man dicht am normalen Wecker unter, dessen Klingeln am Morgen den schon unter 4.4.1. beschriebenen Vorgang auslöst. Ein Schaltbild ist überflüssig, da jetzt lediglich der Ohrhörerstecker die Innenspule abschaltet. Dieser „Schallschalter“ erspart Eingriffe am Wecker.

4.4.3. Ein- und Ausgangsvariationen

Bringt man für den Eingang des Komplementärverstärkers (also hinter dem 22-nF-Kondensator) weitere Buchsen an, so lassen sich mit dem Schalter bei in diesem Fall unbenutzt bleibendem NF-Vorverstärker Gleichstromsignale auswerten, wie das bereits in Originalbauplan Nr. 18 (Bild 17) empfohlen wurde (vgl. die Angaben in Abschnitt 7., s. u.).

Ausgangsseitig ist, wie schon in Abschnitt 3.2. angedeutet, eine Kopplung mit dem Mehrklangsummer möglich, wofür es ebenfalls zahlreiche Einsatzmöglichkeiten gibt. Eine davon besteht im „Weckerverteiler“, so daß sich mehrere Räume gleichzeitig versorgen lassen.

Näheres zu solchen Kombinationen bringt Abschnitt 6.

5. Schaltbox für größere Ströme

Für das Schalten größerer Ströme (im Amperebereich also) kommt noch immer ein geeignetes Relais als günstigste Lösung in Frage. Es werden im Amateurhandel im Wechsel verschiedene Typen angeboten, aus deren Kontaktgestaltung man erkennen kann, ob sie für größere Ströme geeignet sind. Sie müssen großflächige, relativ dicke Kontaktscheiben tragen und über entsprechend „solide“ Stromzuführungsfedern verfügen. Eine Vorstellung von einem solchen Relais vermitteln Bild 27 und Bild 28. Zwangsläufig erfordert das Triebssystem relativ viel Leistung, so daß man z. B. bei einem 6-V-Typ mit über 100 mA rechnen muß. Das ist aber gerade der Bereich, den unser elektronischer Schalter noch zuläßt. Da seine Stromquelle aber nur für die Signalaufbereitungsschaltung vorgesehen wurde (damit man sie nicht oft wechseln muß), stellt man die Relaisversorgung am besten gleich in der Schaltbox selbst sicher. Dafür sollen nun 3 Varianten in der Reihenfolge ihrer Unbedenklichkeit vorgestellt werden.

5.1. Akkumulatorspeisung (6 V oder 12 V)

Der Betrieb erfolgt aus einem stationären Akkumulator, der von einem handelsüblichen, also den Sicherheitsbestimmungen genügenden Ladegerät nach Vorschrift periodisch wieder aufgeladen und an einem entsprechend gewählten Ort (beim Ladevorgang offenes Feuer, auch jede Art von Funkenbildung vermeiden!) aufgestellt wird. In vielen Fällen dient ein solcher Akkumulator ausreichender Kapazität zur Versorgung der Wochenendlaube, für die damit die gesamte übrige batteriebetriebene „Haushaltelektronik“ ideal geeignet ist.

Die Schaltbox besteht dann lediglich aus Relais mit Anschlußklemmen für die zu schaltenden Niederspannungskreise und einer Verbindungsschnur zum Akkumulator, die am besten in einer Handlampensteckerverbindung endet.

5.2. Betrieb aus einem Schutztransformator bis 12 V

Sofern die in der Gebrauchsanweisung vermerkten Bedingungen (Höchststrom, Höchsttemperatur) eingehalten werden, bestehen keine Bedenken gegen den Einsatz eines Modelleisenbahntransformators. Benutzt man z. B. einen Fahrttransformator, so steht an dessen Klemmen bereits eine (wenn auch wellige) Gleichspannung zur Verfügung, die sich noch dazu zwischen etwa 2 V und 12 V wählen und damit den verfügbaren Bauelementen und Geräten optimal anpassen läßt. Bild 29 zeigt den Typ F 2, vorm. Zeuke & Wegwerth KG, Berlin. Seine maximal

0,6A dürften für sehr viele Zwecke ausreichen. Die Box erhält jetzt außer dem Relais mit Klemmenverteiler und der Zuleitungsschnur noch einen Kondensator von 500 bis 1000 μ F (15V) zur Glättung der welligen Gleichspannung.

Bild 30 gibt die Varianten 5.1. und 5.2. wieder.

Steht ein garantiert sicherer Schutztransformator zur Verfügung, so kann der mit den Bestimmungen über Netzanschluß vertraute schließlich auch in nachstehend beschriebener Weise verfahren.

5.3. Schaltbox mit Netzanschluß (Sicherheitsbestimmungen vgl. 5.4.)

Voraussetzung ist also ein den einschlägigen Bestimmungen gemäß ausgelegter und geprüfter Schutztransformator, der in der Box untergebracht wird, sofern das u. a. auch die Wärmeabfuhr zuläßt. Es muß darauf hingewiesen werden, daß die zu dieser Variante vorgestellten Fotos ein Muster zeigen, das lediglich im internen Laborbetrieb des Verfassers eingesetzt wird; der verwendete Transformator trägt keinen Hinweis, ob er den genannten Bestimmungen genügt! Zum Nachbau soll praktisch nur die andere Boxseite anregen. Dort befindet sich ein etwas unkonventionell ausgelegter Gleichrichter- und Siebteil. Seine Schaltung zeigt Bild 31. Am Ausgang dieses Netzteils stehen etwa 130mA zur Verfügung bei einer von der tatsächlichen Lage der 6-V-Z-Diode abhängigen Spannung. Die beiden Lämpchen glimmen normalerweise nur schwach; sie leuchten auf, wenn die Ausgangsspannung infolge einer Überlastung unter den stabilisierten Wert sinkt. Im Extremfall wirken sie als Sicherungen, und eine von ihnen brennt durch. Das ist billiger als ein Schaden am Transformator oder an der Diode.

Bild 32 zeigt einige Ansichten der Musterbox (obigen Hinweis beachten!). Allgemein von Interesse ist die Anordnung der Leiterplatte. Die Bauelemente befinden sich ausnahmsweise auf der Leiterseite. Dadurch konnte die Leiterplatte dicht hinter der Frontplatte angeschraubt werden. Durch Bohrungen durch diese hindurch lassen sich 1-mm-Stecker einführen, die auf Federkontakte treffen, die in der Leiterplatte angebracht sind und sowohl die Stromzuführungen als auch die Relaisanschlüsse enthalten. Bild 33 informiert dazu näher.

5.4. Einiges zum Netzanschluß

Der Leserkreis der Baupläne besteht nur zu einem kleinen Teil aus Fachleuten, die mit den gesetzlichen Vorschriften für Geräte mit Netzanschluß genügend vertraut sind. Zwischen sie und die „völligen Laien“ lassen sich aber noch viele andere Leser einordnen, die bereits bei Beachtung einiger wichtiger Informationen das Problem „Netzanschlußbox“ den Vorschriften gemäß mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln lösen können. Für diesen wesentlich größeren Leserkreis stellte uns ein Ingenieur für elektrische Anlagen und Geräte aus der „Starkstrombranche“ die folgenden Hinweise zusammen.

- Die Verkleidung der Schaltbox mit Netzanschluß ist aus elektrisch isolierendem Material mit genügender mechanischer Widerstandsfähigkeit anzufertigen (z.B. Hartpapier, Polyester o.ä.). Metall oder anderes elektrisch leitendes Material ist – gleichgültig, ob mit Schutzleiteranschluß oder Nullung – dem Amateur beim Bau von Gehäusen für Netzanschlußgeräte untersagt.
- Beim Bau und bei späteren Reparaturen darf die Box nicht an das Netz angeschlossen sein. Im Reparaturfall muß vor dem Öffnen der Box der Netzstecker gezogen werden. Es empfiehlt sich, dies dauerhaft auf der Box zu vermerken.
- Für den Netzanschluß dürfen nur die handelsüblichen Netzanschlußleitungen und -stecker benutzt werden. Bananenstecker u.ä. sind streng verboten!
- Das Kabel ist innerhalb der Box mit einer Schelle o.ä. abzufangen (Zugentlastung!).
- Nähere Informationen geben:

TGL 200-0602 – „Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen“; darin Blatt 2 – „Schutz gegen Berühren betriebsmäßig spannungsführender Teile“ (Abschnitte 2.4. und 2.5.) sowie Blatt 3 – „Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannung betriebsmäßig nicht spannungsführender Teile“ (Abschnitte 2., 3. und 4.).

TGL 200-0619 – „Betreiben von elektrischen Anlagen“; darin Blatt 1 – „Bestimmungen über Starkstromanlagen“ (Abschnitt 6.3.).

- Zur Definition des Begriffs „Schutztransformator“: getrennte Wicklung bis 42V Sekundärspannung, Ausführungen z.B. Klingeltransformator, Spielzeug-, Signal- und Steuertransformator (jedoch nicht der Heiztransformator z.B. eines röhrenbestückten Rundfunkgeräts!).
- Zum Schutz des Transformators gegen Überlastung, bei Windungsschluß sowie zum Schutz der nachgeschalteten Bauelemente sollte in den Primärstromkreis eine Sicherung im Milliamperebereich (z.B. 315mA) eingebaut werden – selbstverständlich ebenfalls berührungsgeschützt.

6. Einige Kombinationen von 3. bis 5.

Aus der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten der beschriebenen Einheiten seien nur 4 herausgegriffen.

6.1. Wecksignal für mehrere Räume

Eine Kombination aller 3 vorgestellten Einheiten erlaubt es, das Wecksignal des Sumatic oder – über Mikrofon zum Schalten benutzt – auch jedes beliebigen anderen Weckers auf mehrere Räume zu verteilen. Das Signal wird dabei wieder in den „Dreiklang“ des Summers „konvertiert“. Mit der in Abschnitt 3.4. skizzierten Zusatzlautsprecherschaltung würde dieser Vorgang schon mit den Einheiten „Elektronischer Schalter“ und „Mehrklangsummer“ allein zu realisieren sein. Man wünscht aber im allgemeinen nicht, daß die Betätigung des Türklingelknopfes gleich alle die weckt, die eigentlich erst morgens aufstehen wollen. Daher wird gemäß Bild 34 die Schaltbox benutzt. In der dargestellten Variante unterbricht das Relais die Weckerleitungen und führt das Summersignal nur dem gewünschten Lautsprecher zu.

Je nach vorgesehener Dauer des Wecksignals wird der elektronische Schalter mit oder ohne Selbsthaltung betrieben. Sowohl das Einstellen der günstigsten Lautstärke wie auch das Abstellen nach dem Aufstehen nimmt man am Wecklautsprecher selbst vor (Potentiometer auf Minimum drehen; abends wieder neu einstellen!).

Selbsthaltung ist besonders dann am Platz, wenn am Ort des Zentralweckers dieser sehr schnell abgestellt wird ohne Gewähr dafür, daß alle anderen Beteiligten bereits wach sind.

6.2. Telefonrufsignalisierung

Bringt man den elektronischen Schalter in eine günstige Position zum Telefonapparat, so spricht er auf das Läutesignal an. Diese Information kann man an einem anderen Ort mit Hilfe eines an den Mehrklangsummer angeschlossenen Lautsprechers wiedergeben, wobei aus dem Klingeln je nach Einstellung (Selbsthaltung eingeschaltet oder nicht) ein Dauersignal wird oder ein vom Telefonwecker periodisch wiederholt eingeschaltetes Mehrklangsummen. Vom Betätigen des Türklingelknopfes unterscheidet sich dieser Ruf schon dadurch deutlich, weil wohl kaum jemand die Klingel länger als einige Sekunden (das unterscheidet den Fall „Selbsthaltung“) oder im Telefonklingelrhythmus (Fall ohne Selbsthaltung) betätigen wird.

Eine solche Zusatzleitung, die nur bei Bedarf mit einem Lautsprecher abgeschlossen wird, ist u.a. sinnvoll, wenn man sich in Wohnungsnähe, aber außer Hörweite befindet. Eingeweihte können nach Vereinbarung abschätzen, wie lange sie den Ruf mindestens ertönen lassen müssen, damit man den Weg bis zum Telefon schafft. Mögliche Einsatzorte des Zusatzlautsprechers (der sich schon für die Türklingel selbst lohnt, auch ohne Telefon) sind z.B. Keller, Dachboden, Treppenhaus, Balkon, Vorgarten oder ein gerade besuchter Nachbar.

Gegenüber einer „Analogüberwachung“, z.B. mit einer Wechselsprechanlage, hat diese Informationsübertragung den großen Vorteil, daß sie nur auf das vorgesehene Signal anspricht. Eine akustische Überwachung mit Mikrofon hat demgegenüber den Nachteil, daß jedes Ge-

räusch wiedergegeben wird. Man würde deshalb gar nicht mehr auf das Läuten selbst reagieren. Außerdem spart man infolge der Eigenart des elektronischen Schalters mit seinem Ruhestrom im Mikroamperebereich erheblich an Batteriekosten gegenüber einem dauernd eingeschalteten NF-Verstärker einer „analogen“ akustischen Überwachung.

Eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit der Signale „Türklingel“ und „Telefon“ liegt übrigens im Einschalten eines kleinen Widerstands (wenige Ohm) in die Leitung des elektronischen Schalters, so daß sich ein völlig anderer Rufcharakter als bei Knopfbetätigung ergibt. Diesen Wert muß man erproben.

6.3. Einschalten einer Orientierungsbeleuchtung

Parallel zum Weckvorgang erscheint besonders in der „dunklen“ Jahreszeit eine automatische Beleuchtungseinrichtung recht nützlich. Bedenkt man außerdem, daß viele Menschen nach dem Aufwachen relativ lichtempfindlich sind, so wünscht man sich eine Beleuchtung, die gerade so hell ist, daß man bei ihrem Schein die ersten Verrichtungen des Tages vornehmen kann, ohne gleich geblendet zu sein.

Für eine solche Beleuchtung reichen Energien in der Größenordnung von Taschenlampenlicht. Jeder Punkt der Wohnung, den man unmittelbar nach dem Aufstehen erreichen will, erhält eine solche Orientierungsleuchte, gespeist aus einem Akkumulator (falls vorhanden), aus einem Niederspannungs-Schutztransformator oder – notfalls – von Monozellen.

Bild 35 zeigt 2 mögliche Varianten der Einrichtung. Im Fall a schaltet der elektronische Schalter unmittelbar ein Lämpchen, dessen Strombedarf dem Schalterausgang angepaßt ist, während der Weckvorgang selbst auf das Weckersignal beschränkt bleibt (Klingeln, das über Mikrofon den Schalter betätigt, oder Sumatic-Feld als Auslöser).

Im Fall b schalten sich über Schalterausgang und jetzt eingefügte Schaltbox sowohl ein Kofferempfänger als auch ein oder mehrere Lämpchen ein, je nach Kontaktausnutzung und zur Verfügung stehender Niederspannungsleistung für die Lämpchen. An einen freien Relaiskontakt kann gegebenenfalls sogar wieder ein Wecksignal über die Summeranlage in einen anderen Raum gegeben werden.

In all diesen Fällen wird selbstverständlich von Hand gelöscht; denn da man den Wecker meist gleich nach Aufwachen wieder ausschaltet, muß das automatische Einschalten mit einer Selbsthaltung verbunden sein.

6.4. Drahtlose Zwangskopplung mit netzbetriebenen Geräten

Viele elektronische und Elektrogeräte im Haushalt verbreiten ein magnetisches Wechselfeld um sich herum, sobald man sie einschaltet. Das ist der Fall z. B. bei Rundfunk- und Fernsehempfängern (Transformatorfelder), Leuchtstofflampen (Drosselfeld) und motorbetriebenen Einheiten. Bereits der 1,5-V-Motor des kleinsten Elektrorasierers vermag den elektronischen Schalter auszulösen. Es liegt nun nahe, bei den gewünschten Geräten dieses Verhalten und den besten Kopplungsort festzustellen und auszunutzen.

Es läßt sich z. B. auf diese Weise über die Schaltbox beim Einschalten des Fernsehempfängers eine kleine Schwachstrom-Fernsehleuchte mit betätigen, die automatisch bei Ausschalten des Geräts wieder verlöscht (Betrieb des elektronischen Schalters ohne Selbsthaltung). Man kann aber auch durch eine Selbsthaltung dafür sorgen, daß ein von einem solchen Gerät beim Einschalten ausgelöster Schaltvorgang bei auf „Selbsthaltung“ gestelltem Schalter gespeichert wird, so daß sich diese Information auch später noch abfragen läßt. So kann sich z. B. der leerlaufende elektronische Schalter ohne allzugroße Batteriebelastung einige Stunden in diesem Zustand befinden. Die Abfrage wird durch einen beliebigen Indikator vorgenommen, den man dann an den Ausgang anschließt, Beispiel: Man möchte wissen, ob in Abwesenheit das Telefon geläutet hat. Der ausgangsseitig offenbleibende elektronische Schalter wird neben den Apparat gestellt. Kommt man nach Hause, so führt man z. B. eine zum Mehrklangsummer gehörige Ohrhörerschnur ein. Ertönt jetzt ein Signal, so hat das Telefon geläutet, und der selbsthaltende Schalter hat das gespeichert; geschieht nichts, so hat niemand angerufen.

Diese für das Telefon naheliegende Anwendung (sie paßt weniger zur Überschrift) ist natürlich auch für tatsächlich netzbetriebene Geräte möglich. Durch diesen elektronischen Schalter sind keinerlei Eingriffe und keine galvanischen Verbindungen zum Gerät notwendig. Ein weiterer möglicher Fall besteht darin, den Betriebszustand (Ein oder Aus) solcher Geräte in einen anderen Raum zu melden. Das geschieht am einfachsten mit einem Lämpchen („verlängerte Kontrollampe“), so daß ein laufendes Gerät nicht vergessen werden kann.

7. Themensammlung „Elektronik im Wohnbereich“

Anläßlich dieses ersten Originalbauplans, der speziell das Thema „Elektronik im Wohnbereich“ behandelt, sei auf eine Reihe von Veröffentlichungen, hauptsächlich in der Reihe Originalbaupläne, hingewiesen, in denen weitere Schaltungen und Anwendungen enthalten sind.

7.1. Originalbauplan Nr. 2: Mehrzweck-Wechselsprechanlage „DIALOG“

Ein in der Hauptstelle mit einem Tastenschalter umschaltbarer Verstärker (5 Ge-Transistoren, Übertragerkopplung) wird wahlweise mit dem Eigenlautsprecher als Mikrofon und mit einem über Leitung angeschlossenen zweiten Lautsprecher als Wiedergabeorgan verbunden (Stellung „Sprechen“) oder umgekehrt (Stellung „Hören“). In Stellung „Hören“ lassen sich beliebige Vorgänge überwachen, z. B. auch das Kinderzimmer. Die Anlage kann um mehrere Nebenstellen erweitert werden. Jede Nebenstelle meldet sich über einen eigenen Rufgenerator. Die Versorgung erfolgt aus 3 (Hauptstelle) bzw. 1 (Nebenstelle) RZP2-Kleinakkumulator. Die verwendeten Bauelemente sind im allgemeinen noch erhältlich, obwohl dieser Originalbauplan bereits 1964 erschien. Lediglich für die Gehäuse (Kühlschrankbehälter) wird man eine andere Lösung wählen müssen. Wer noch an ein Exemplar dieses Originalbauplans herankommt, beachte bitte, daß die Bauelementwerte (zumindest die der Widerstände) im Bauplan nicht eingetragen sind. Man findet sie z. B. in der Kurzbeschreibung dieser Anlage im Buch von K. Schlenzig, „Amateurelektronik“, Deutscher Militärverlag, Berlin, Seite 332.

Für die Schaltung können auch Bausteine des Systems „Amateurelektronik“ eingesetzt werden, deren Einzelheiten Originalbauplan Nr. 13 beschreibt. Vorteile dieser Wechselsprechanlage sind ihre einfache Schaltung und die Tatsache, daß nur eine ungeschirmte Zadrige Leitung gebraucht wird. Sie wurde über Leitungslängen von 50 m erprobt und dürfte damit in normalen Wohnungen ausreichen einschließlich Verbindung zu Keller und Dachboden.

7.2. Originalbauplan Nr. 3: Elektronische Schalt- und Überwachungsgeräte „ZERBERUS“

Es werden eine Reihe von Schaltungen mit Germaniumtransistoren (der Originalbauplan erschien 1965) beschrieben, die auf mechanische Betätigung, Schall, Licht und Temperatur ansprechen. Das Kernstück bildet ein Schwellwertschalter mit 2 Transistoren, dessen Empfindlichkeit durch eine vorgeschaltete Emitterfolgestufe wesentlich erhöht werden kann. Die interessanteste Anwendung ist ein auf Schall reagierender Ein- und Ausschalter, der gegenüber dem im vorliegenden Bauplan behandelten nicht von Hand, sondern durch ein zweites Schallsignal rückgestellt wird. Diese Bequemlichkeit hat auch Schattenseiten: Ein zu lange währendes „Ein“-Signal wirkt anschließend trotz Schaltungsverzögerung gleich wieder als „Aus“-Signal, und auch die zweckmäßigste Pegelwahl ist problematisch. In einer Anwendung beim Autor wurde mit der Einrichtung ein Rundfunkgerät auf Schall hin eingeschaltet (kurzer Pfiff in der vom Mikrofon bevorzugten Frequenzlage). Gab nun das Gerät ein ähnliches Signal mit genügendem Schallpegel ab, so schaltete es sich damit selbst aus! Dennoch dürfte die Schaltung – zumindest dort, wo solche Störsignale weniger wahrscheinlich sind – ihre Berechtigung haben. Falls sich der genannte Originalbauplan (der noch eine Reihe anderer Kleingeräte auf dieser Basis enthält) nicht mehr beschaffen läßt, so findet der Leser zumindest diesen Wechselschalter

sowie einen ebenfalls aus dem Originalbauplan stammenden Dämmerungsschalter im Buch von K. Schlenzig, „Amateurelektronik“, Deutscher Militärverlag, Berlin, Seite 336. Er wurde teilweise mit „Amateurelektronik“-Bausteinen aufgebaut. Setzt man statt der dortigen Schwellwertschalter zweimal den Gleichstromteil des elektronischen Schalters aus dem vorliegenden Originalbauplan ein und benutzt als NF-Verstärker ebenfalls die moderne Variante, so kann aus dieser „historischen“ Schaltung in Verbindung mit der Schaltbox eine vielseitige moderne abgeleitet werden.

7.3. Originalbauplan Nr. 10: „Dialog-Kombi“ – Wechselsprechanlage mit Rundfunkteil

Tastenwahl und Nebenstellenschaltung entsprechen in etwa dem Originalbauplan Nr. 2; die Hauptstelle enthält einen eisenlosen Eintaktverstärker mit insgesamt 5 Transistoren. Bei Batteriebetrieb dient ein 6. Transistor zur aussteuerungsabhängigen Arbeitspunkteinstellung. Trotz größerer Sprechleistung (gegenüber Originalbauplan Nr. 2) bleibt dadurch der Strombedarf tragbar, zumal die Versorgung aus Monozellen vorgenommen wird (4,5V). Die Hauptstelle befindet sich in einem Industriegehäuse; Restposten von gerade „ausgelaufenen“ Typen sind oft preisgünstig zu erhalten. Der NF-Verstärker wird durch Zufügen eines einfachen Audionteils für die Wiedergabe von Rundfunksendungen ausgenutzt; außerdem lassen sich nach Betätigen einer weiteren Taste Telefongespräche wiedergeben. All diese Einsatzfälle können auch bei Einschaltung der Nebenstellenlautsprecher abgewickelt werden. Bei Rundfunkwiedergabe kann sich jederzeit jede Nebenstelle melden (wie im ausgeschalteten Zustand). Dieser Originalbauplan erschien 1968. Es dürfte also weniger schwierig sein, noch ein Exemplar davon zu beschaffen.

7.4. Feuchte- und Lichtsignalisatoren: Originalbauplan Nr. 18 („Siliziumschaltungsmosaik“)

Auf diesen Originalbauplan wurde bereits anlässlich des Komplementärverstärkers hingewiesen. Bei den Anwendungen, wie sie in Originalbauplan Nr. 18 vorgestellt werden, wird die Rückführung durch einen Kondensator unterbrochen. Dadurch ergibt sich zwar keine Selbsthaltung, aber für die Dauer der anliegenden Information („Licht“ oder auch bei umgekehrter Beschaltung mit dem Selenelement „kein Licht“ bzw. „Feuchte“ oder „Trockenheit“) arbeitet der Verstärker als Generator. Er gibt entweder ein Tonsignal ab (in diesem Fall relativ kleiner Rückführkoppelkondensator und Anschluß eines Lautsprechers), oder er läßt eine statt des Lautsprechers angeschlossene Lampe blinken (Koppelelektrolytkondensator).

Dieser Originalbauplan erschien erst Anfang 1971 und dürfte daher noch im Handel erhältlich sein – im Unterschied zu den vorher genannten Plänen, die man wahrscheinlich nur noch privat ausleihen kann.

Er enthält noch weitere Schaltungen, die sich für einen Einsatz im Wohnbereich eignen. Abgesehen von der sehr interessanten Anwendung „Pflanzenwächter“ für Hydrokulturen (und viele andere Flüssigkeitspegelüberwachungen) des Komplementärverstärkers findet man u. a. auch berührungsempfindliche Ein- und Ausschalter, geeignet z. B. zum Schalten der Treppenbeleuchtung. Beide Fälle bieten eine Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit der im vorliegenden Originalbauplan behandelten Schaltbox. Allen an „Wohnbereichselektronik“ Interessierten sei daher dieser Originalbauplan besonders empfohlen.

7.5. Sekundäre Einsatzmöglichkeiten von Reiseempfängern

Der Nutzungsgrad vorhandener Reiseempfänger sollte angesichts ihres Anschaffungspreises so hoch wie möglich liegen. In Umkehrung üblicher Originalbauplanvorhaben sei auf diese Möglichkeit hingewiesen, die der Autor am Beispiel eines „Stern Camping“ in „radio – fern-

sehen – elektronik“, 20, H. 3 (1971), S. 87 bis 88 und S. 94 bis 96, vorstellte. Das Gerät wird (einziger Eingriff: Eine Federleiste einbauen!) auf eine Box gestellt, in der sich die Baugruppen Netzteil, Vorverstärker, Schwellwertschalter und Schaltstufe mit Relais befinden. Ein Tastenschalter mit teilweise unabhängig wirkenden Tasten gestattet eine Reihe von Verknüpfungen mit Objekten, die man an die Box über Leitungen anschließt. Außer Rundfunkempfang (übertragbar auch in andere Räume) lassen sich Wechselsprechverkehr, Telefonverstärkung (auch für die Nebenstellen), akustische und thermische Überwachungsvorhaben durchführen. Bei Überwachungsschaltung wird entweder ein Signal durch Rückkoppeln des Geräteverstärkers ausgelöst, oder es erfolgt unmittelbar Auswertung über die Schaltstufe zum Einleiten anderer Vorgänge. Dabei führt das Gerät teilweise „digitale“ und teilweise „analoge“ Aufgaben aus. Man kann die gesamte Anlage als eine Kombination von vielen der bisher in Einzelgeräten besprochenen Anwendungen ansehen. Die Beschäftigung mit diesem Objekt soll daher allen empfohlen werden, die über entsprechende Voraussetzungen verfügen. Der Beitrag verlangt eigene Variationen, da die vorgestellte Anlage – gerätebedingt – nur ein Beispiel sein kann.

7.6. Gegensprechanlage nach dem Baukastenprinzip

In konsequenter Anwendung der in den Originalbauplänen Nr. 13, 16 und 19 vorgestellten Teile und Bausteine des Systems „Amateurelektronik“ entstand diese Anlage kleinsten Aufwands, auch räumlich klein durch die Verwendung der Systemgehäuseteile. Während Originalbauplan Nr. 19 nur eine kurze Information dazu geben konnte, wurde die Anlage in „radio – fernsehen – elektronik“, 20, H. 13 (1971), S. 438 bis 442, ausführlich beschrieben. Ergänzend dazu sei darauf hingewiesen, daß dieses Gerät durch die inzwischen erhältlichen modernen Miniaturschlebetasten (auch einzelne Tasten mit Rastung und 6 Umschaltkontakten sind handelsüblich!) auch als noch weniger aufwendige Wechselsprechanlage umfunktioniert werden kann (Gehäuse um 1 Wandlelement erweitern). Auch ohne diese Maßnahme gestattet ein Programmstecker das schnelle Umschalten auf den Betriebszustand „Überwachen“ mit Hilfe eines im abzuhörenden Raum untergebrachten Lautsprechers. Die stromsparende Schaltung der eisenlosen Endstufe, die mit nur 4 V betrieben wird, ermöglicht relativ lange Betriebszeiten. So wurde das Gerät u. a. in Verbindung mit einer versteckt angeordneten Ohrhörerkapsel zur akustischen Überwachung eines Kleinkindes auf dem Dachgarten mit Erfolg eingesetzt. Nach etwa 100 Betriebsstunden sind die beiden Kleinakkumulatoren auszuwechseln (Nachladen ist gegebenenfalls möglich).

7.7. Weitere „Haushaltelektronik“

Im „Magazin für Haus und Wohnung“ findet man etwa zwischen 1968 und 1970 eine Reihe einfach gehaltener Beiträge für weitere, meist unkomplizierte Schaltungen zum Einsatz im Wohnbereich.

8. Bauelemente und Bezugsquellen

Das Angebot an elektronischen Bauelementen unterliegt bekanntlich starken Schwankungen, da der Amateurbedarf stets erst in zweiter Linie – hinter den Ansprüchen der Industrie – befriedigt werden kann. Das zum Zeitpunkt der Erarbeitung von Originalbauplan Nr. 18 vorhandene reichhaltige Angebot an preiswerten Siliziumtransistoren hatte sich gerade bei Erscheinen dieses Bauplans etwas verschlechtert, was angesichts der großen produzierten Stückzahlen aber eher ein Zeichen für gestiegene Qualität (geringer Anfall an Basteltypen) sein kann. Auch andere Bauelemente sind recht unterschiedlich im Angebot.

Der Deutsche Militärverlag und der Herausgeber haben aus dieser Situation gewisse Konsequenzen gezogen. Anlässlich einer Informationsreise wurde mit den repräsentativen Fachfilialen des RFT-Amateurbedarfshandels und mit den beiden Konsum-Versandgeschäften daher folgendes

vereinbart: Für jedes neue Bauplanvorhaben erhalten die Filialen bei Manuskriptabgabe eine Liste der benötigten Bauelemente sowie Ausweichtypenangaben. Die Filialleiter überprüfen die Versorgungs- und Beschaffungslage und geben gegebenenfalls Bestellungen für das nächste Jahr auf. (Es ist also der Fall denkbar, daß – lieferzeitbedingt – manchmal noch einige Wochen nach Erscheinen des Originalbauplans vergehen, bis man alles bekommt.) In aussichtslosen Fällen (z. B. Ablösung durch ein anderes Bauelement, so daß altes nicht mehr beschaffbar ist) bzw. bei nötigen und bereits absehbaren Änderungen wird der Deutsche Militärverlag rechtzeitig informiert. Zu diesem Zeitpunkt können also noch textliche Änderungen vorgenommen oder Hinweise gegeben werden. In Grenzfällen wird zumindest darauf aufmerksam gemacht, daß ein bestimmtes Bauelement nicht in jedem Fall noch zu haben ist. Man sollte dann aber daran denken: In vielen „Bastelkisten“ liegt noch mancher ungehobene Schatz, und Schaltungen werden auch nicht immer auf Dauer gebraucht, so daß sich daraus noch einiges zurückgewinnen läßt.

Mit folgenden Amateurbedarfsgeschäften wurde die genannte Vereinbarung getroffen:

1058 Berlin, Kastanienallee 78, Telefon 44 35 93

801 Dresden, Ernst-Thälmann-Straße 9, Telefon 47 31 71

501 Erfurt, Hermann-Jahn-Straße 11/12, Telefon 221 08

402 Halle, Klement-Gottwald-Straße 40/41, Telefon 354 66

701 Leipzig, Grimmaische Straße 25, Telefon 248 25

Konsumgenossenschaft Kreis Oschatz, Elektronik-Akustik-Versand,

7264 Wermsdorf, Clara-Zetkin-Straße 21, Telefon 333

Konsum Elektronik-Versand, 36 Halberstadt, Gerberstraße 10, Telefon 29 23

Als Ergänzung teilte uns der Elektronik-Versand Halberstadt noch folgendes mit:

Bei Transistoren Basteltypen möglichst nur als Ausweich; SF-Typen z. Z. reichlicher verfügbar als SS-Typen.

Alle Dioden lieferbar; SZ 600/6,8 = SZ 507 (5,95 M).

Alle Widerstände lieferbar; Preis im Durchschnitt 0,19 M/Stück.

Potentiometer Gr. 1 (0,1 W), Best.-Nr. 07 601, 1,90 M.

„Einstellregler“ für gedruckte Schaltung „P“. Gr. 1 (0,1 W), 0,35 M (Werte unter 1 k Ω 0,79 M).

Kondensatoren: unter 1 nF vorzugsweise Keramik, im nF-Bereich „Styroflex“, „Duroplast“ und Keramik (Scheiben) in den Standardwerten.

Elektrolytkondensatoren: z. Z. vorwiegend Importe (also keine TGL-Werte).


Lautsprecher: 222 M, 1 VA/8 Ω , 130 mm \times 80 mm, Einbautiefe 40 mm, 21.–M.

Koax-Schaltbuchse: innerhalb des „Foni“-Bausatzes (Gehäuse und Leiterplatte) sind 2 Buchsen (3,5 mm, wie im Bauplan verwendet) enthalten, Bausatzpreis nur 0,50 M, solange Vorrat reicht!


Buchsen mit Schraubbefestigung sind nur beschränkt lieferbar (0,87 M); Ohrhörerschnur mit 3,5-mm-Stecker 2,15 M.

Relais: 12-V-Relais sind leichter als 6-V-Relais zu beschaffen (das gezeigte NSF 130.1 befindet sich im Sortiment, auch die Fassungen).

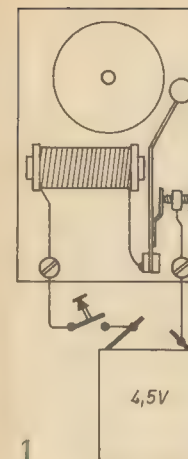Mikrotaster (im Bauplan „Mikromomentschalter“ genannt) sind z. Z. (bei Redaktionsschluß) in 1-A-Ausführung als Sonderangebot verbilligt für 2,65 M erhältlich.



1

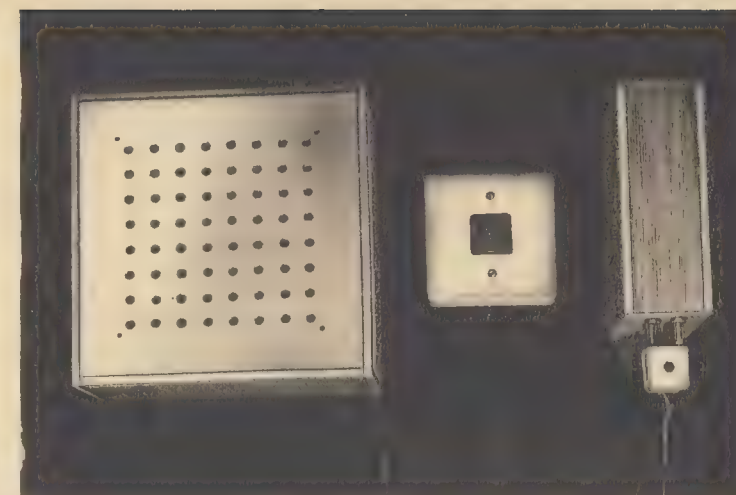

2




3

Bild 1
Modell der „klassischen“
Klingel mit „Wagnerschem
Hammer“


Bild 2
Moderner elektronischer
Mehrklang-Türsummer mit
Lautsprecher

Bild 3
Mikromomentschalter für den
Anschluß als Ein- oder
Aus-Kontakt


Bild 4
Schaltung des Mehrklang-
Türsummers. Wird der
Taktgeber weggelassen, so
entsteht nur ein einziger Ton
(Bild 6)

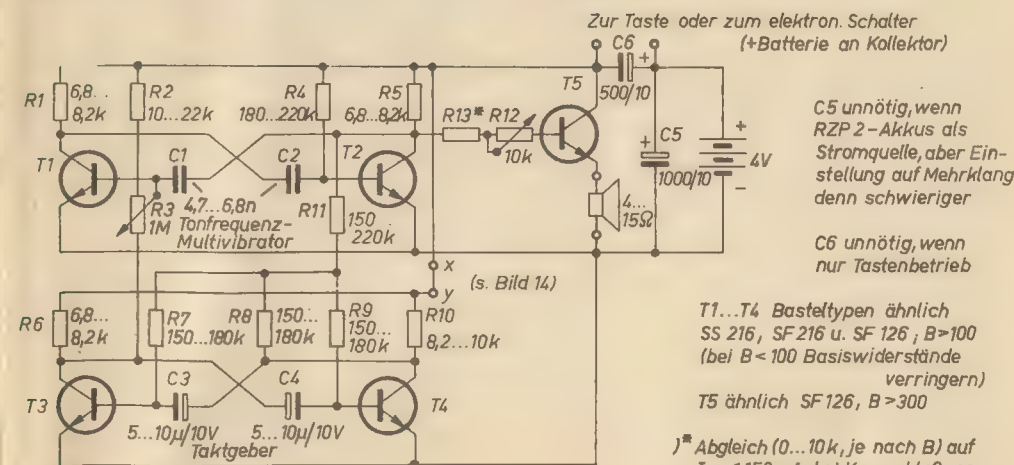

4

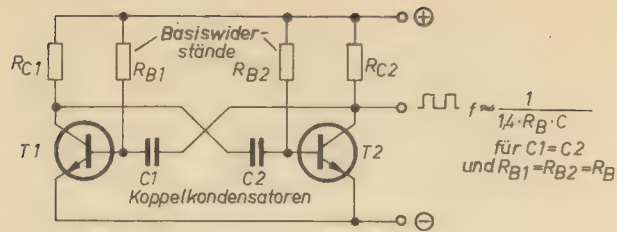


5

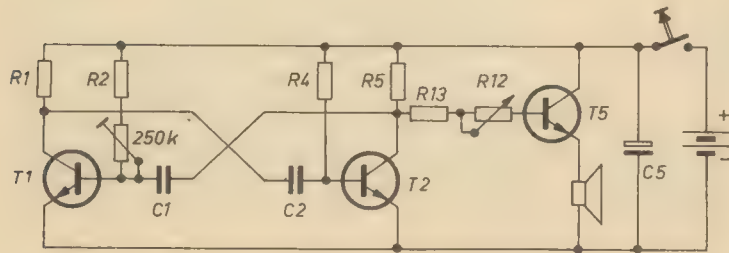


6

Bauelementewerte wie bei Bild 4

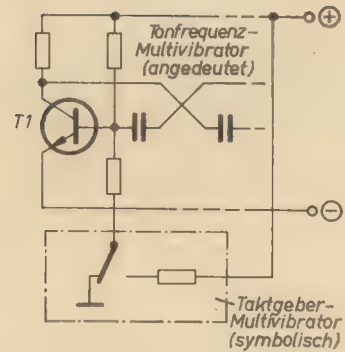


7

Bild 5
Multivibrator-Grundsaltung
($C = C1 = C2$)
Bild 6
Einklang-Türsummer zum Üben
Bild 7
Prinzip der
Frequenzumschaltung im
Mehrklangsummer
Bild 8
Leiterplatte des
Mehrklangsummers. Falls
Betrieb gemäß Bild 14
gewünscht wird, müssen die
Anschlußpunkte von R6 und
R10 nach der Plusseite
aufgetrennt und mit Draht
verbunden werden. Das ist
Punkt „y“. Punkt „x“ entspricht
der Plusseite dieser Trennstellen

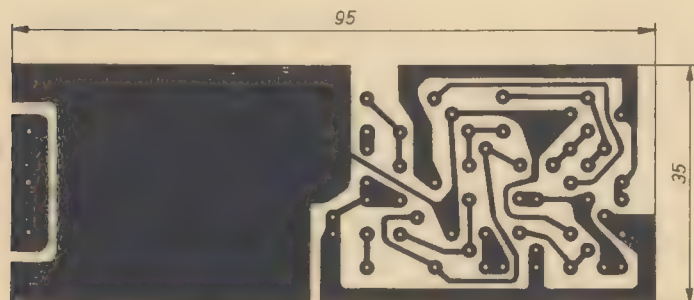


8

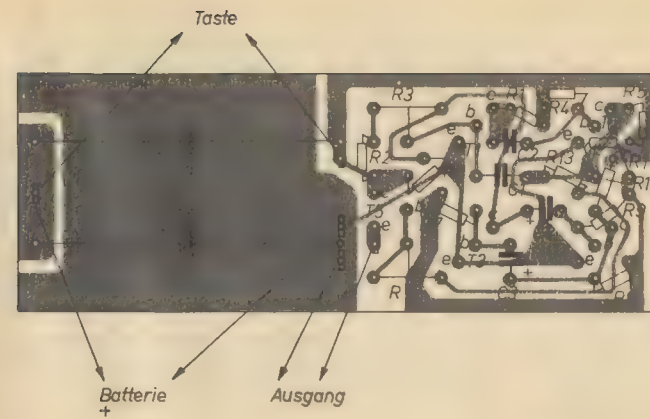

alle Widerstände 1/8W,
stehend montiert!
R3 und R12 entweder
Stellpotentiometer
Größe 1, "P", oder
über Lötösen Außen-
potentiometer anschließen!

Stecklötöse

9

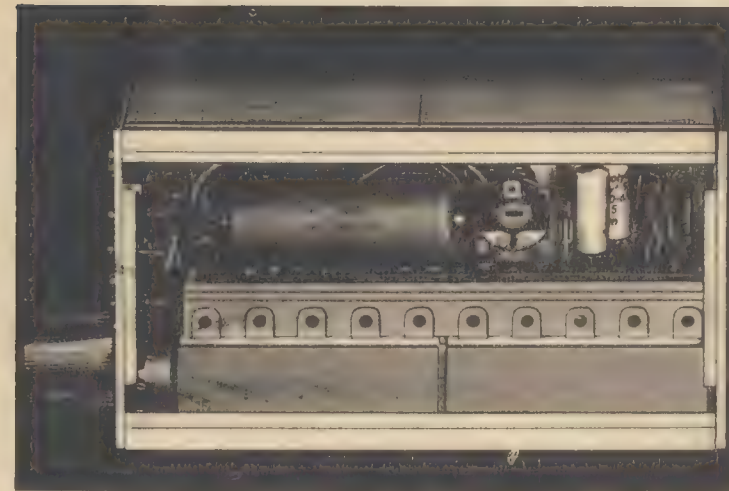

10



11

Bild 9
Bestückungsplan für die
Leiterplatte des
Mehrklangsummers
(Bauelementeseite;
Leitungsmuster „schimmert
durch“)
Bild 10
„Schnittbild“ des Generatorteils
Bild 11
Ansicht des
Mehrklangsummers


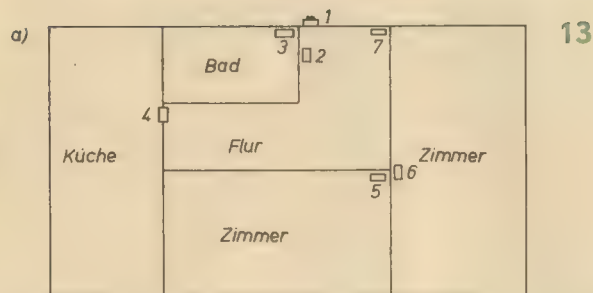
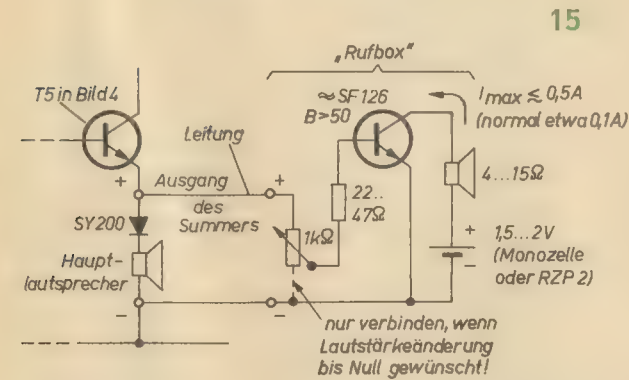
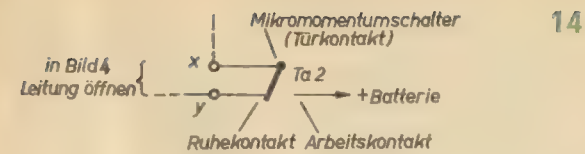
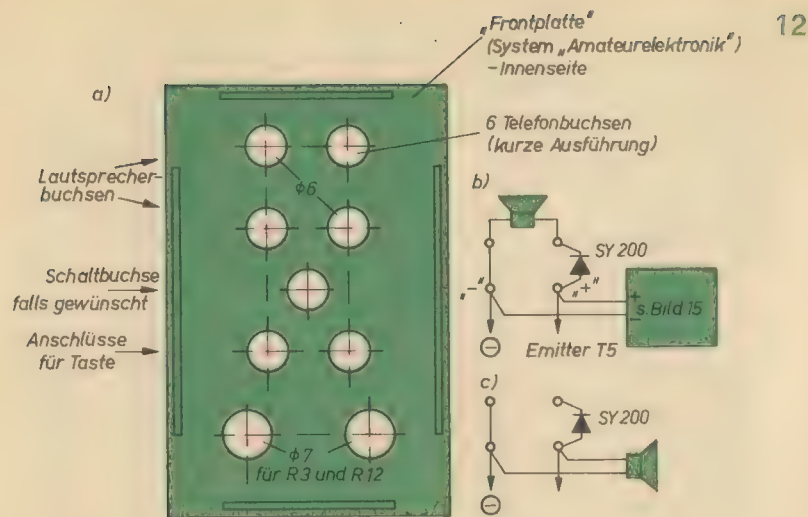



Bild 12
a - Frontplattengestaltung
im Maßstab 1:1
(Schaltbuchse ermöglicht
weitere Eingriffe bei Bedarf),
b - Anschluß von Lautsprecher
und Rufbox nach Bild 15,
c - Anschluß nur eines
Lautsprechers (an die freien
Buchsen kann ein zweiter
Lautsprecher angeschlossen
werden; Lautstärke kleiner)

Bild 13
„Hausanlage“ mit
elektronischem
Mehrklangsummer
a - Lageplan, b - Stromlaufplan

Bild 14
Unterscheidungsmöglichkeit
zwischen Türkнопf und
Türkontakt

Bild 15
Schaltung der Rufbox für
Parallelbetrieb mehrerer
Lautsprecher (Vorschlag)

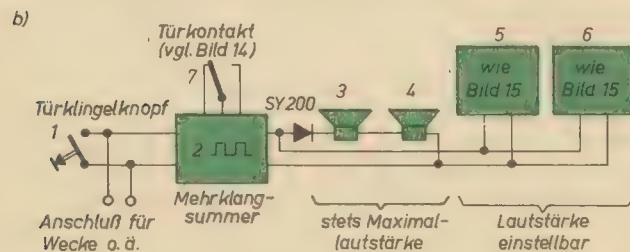

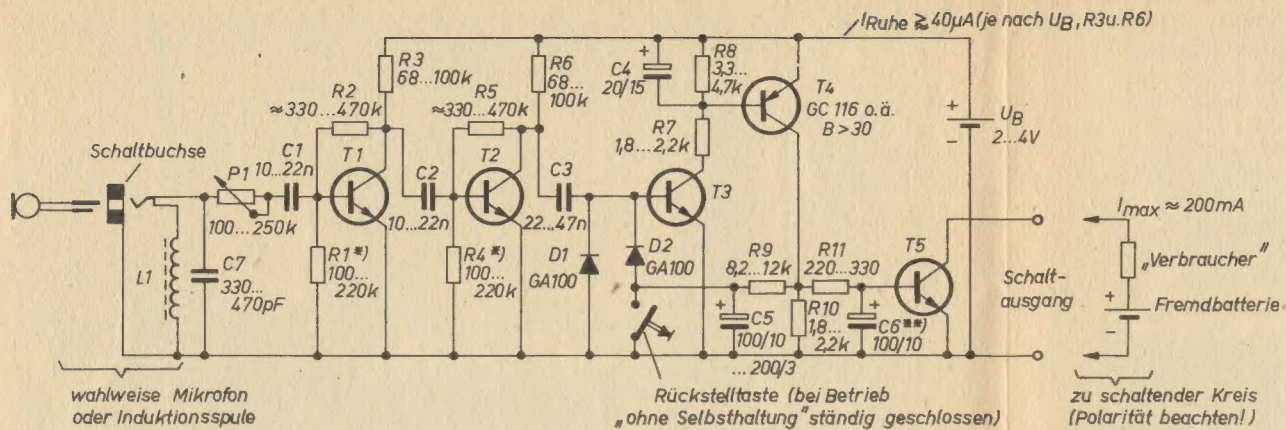


*) nur bei 4V notwendig
(beim Abgleich berücksichtigen - vgl. Bild 18!)

**) nur beim Schalten von Kofferempfängern
R2 und R5 gemäß Bild 18 ermitteln - B-abhängig!
L1 s. Bild 23

T1...T3 Basteltyp ähnlich SS 216
oder SF 126 (B>100),
T1 und T2 auch SF 216

T5 Basteltyp ähnlich SF 126
(B>300)

17

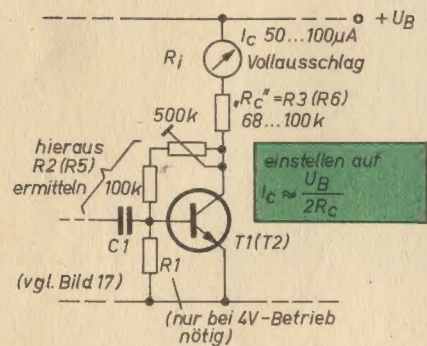


18

Bild 16
Elektronischer Einschalter
mit Wechselspannungseingang


Bild 17
Schaltung des elektronischen
Einschalters mit
Wechselspannungseingang

Bild 18
Einstellung des NF-Verstärkers
(Arbeitspunkte); bei
 $R_i > 0,1 R_c$ im Nenner R_i
addieren!

Bild 19
Außenansicht des
elektronischen Schalters
(Ausgangsseite)

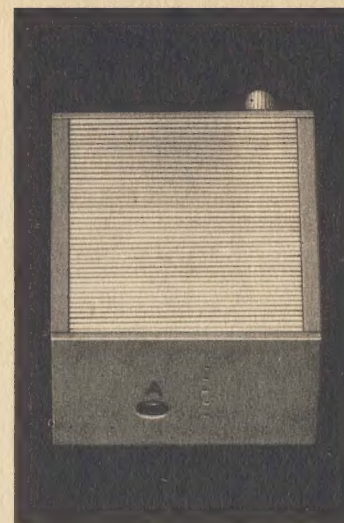

19

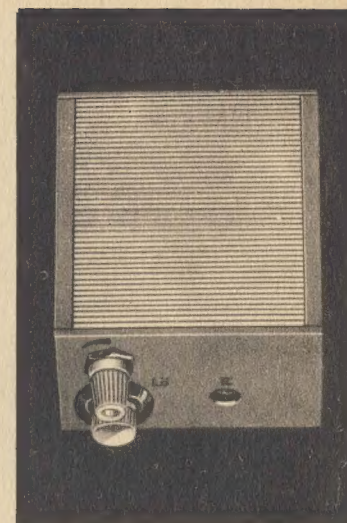

16



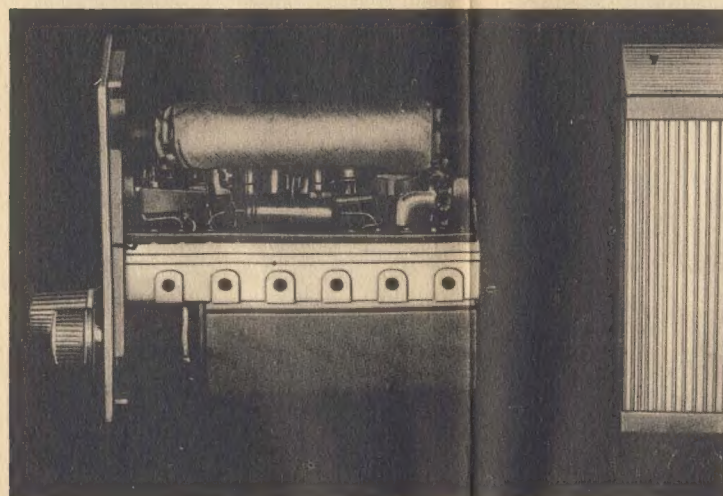
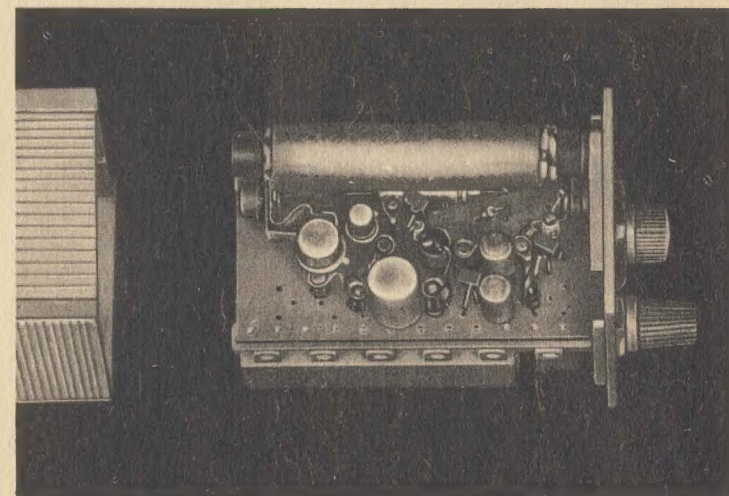


Bild 20
Innenansichten des
elektronischen Schalters

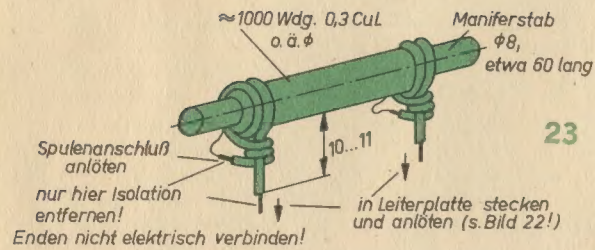

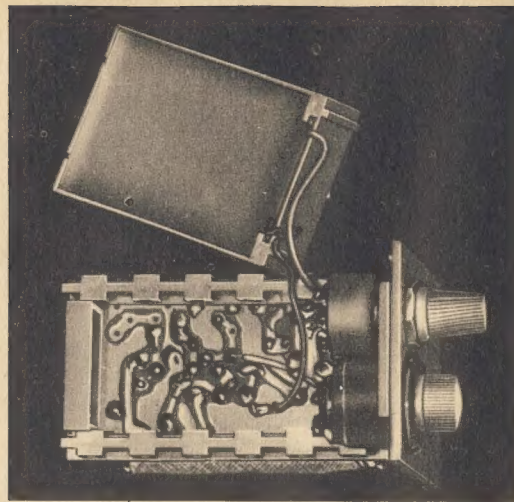

23



Bild 21
Leiterplatte des
elektronischen Schalters
Bild 22
Bestückungsplan für Bild 21
(Bauelementeseite;
Leitungsmuster „schimmert
durch“).

Die Ausgangsbuchse dient
nicht zu Schaltzwecken,
sondern soll nur eindeutige
Zuordnung der Anschlüsse
sichern


Bild 23
Befestigung der
Aufnehmerspule

Bild 24
Frontplatte des elektronischen
Schalters (Innenseite);
Maßstab 1:1


Bild 25
Sumatic schaltet drahtlos
Kofferempfänger ein

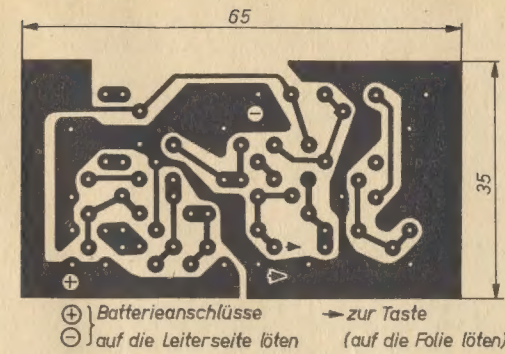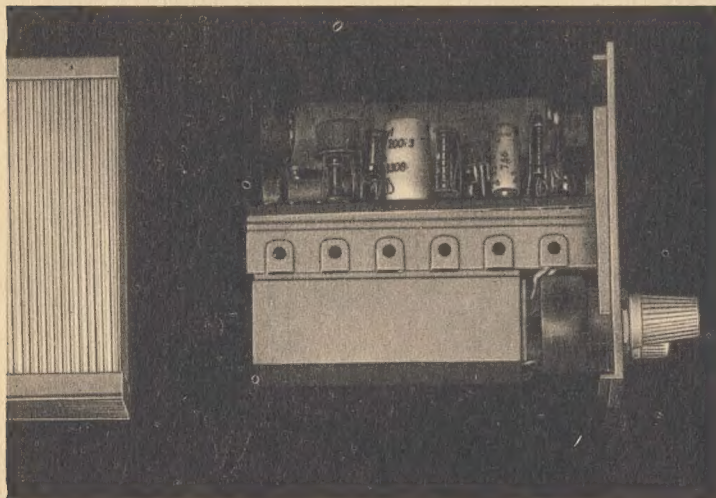


21

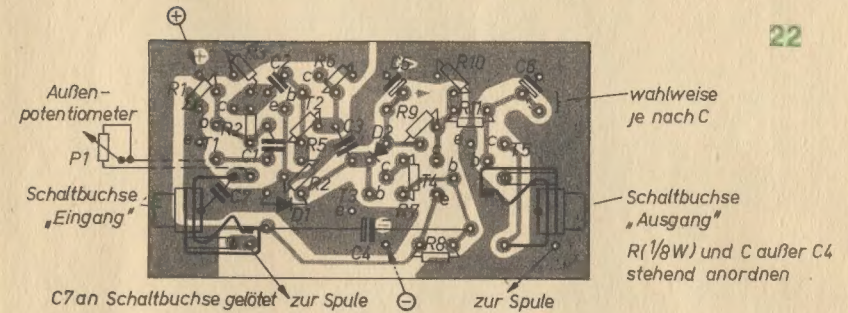


22

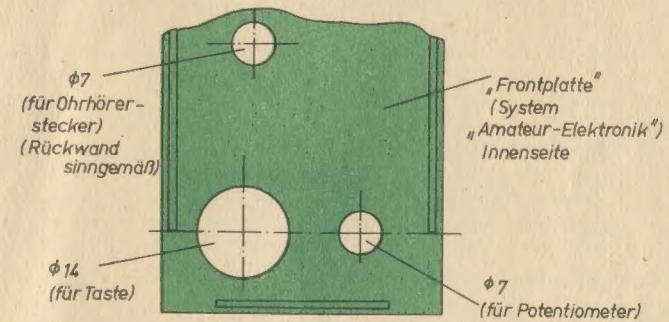

24

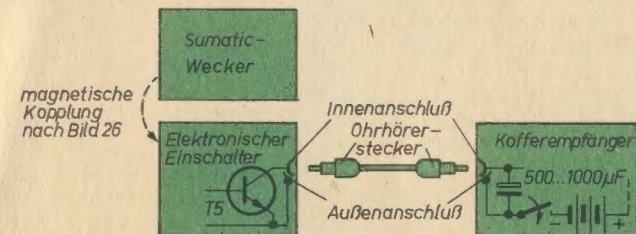

25

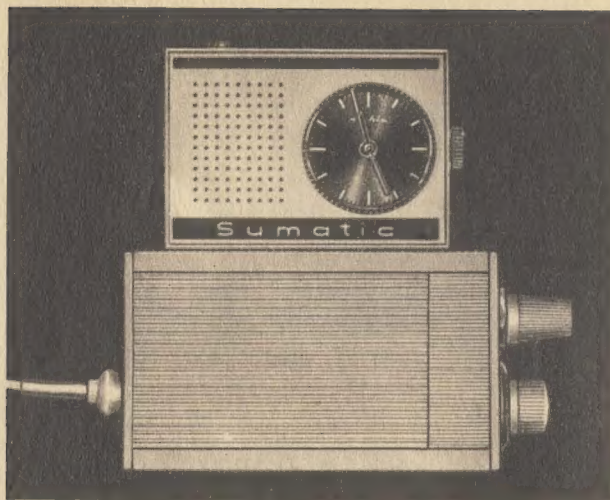

26


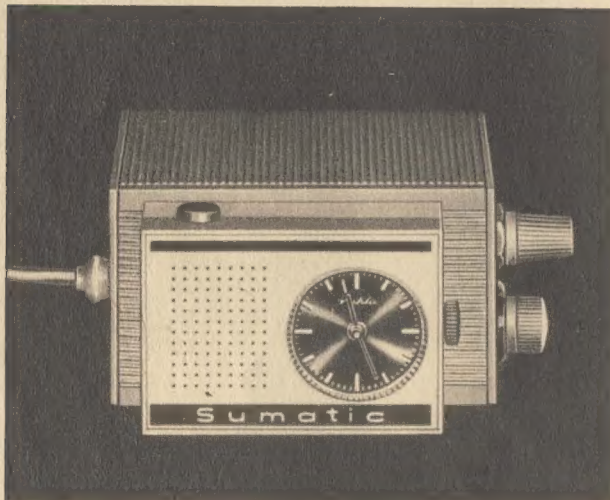




Bild 26
a – Sumatic auf dem Schalter
(bezüglich Lage Text
beachten!),
b – Sumatic vor dem Schalter
(s. Texthinweis!)
Bild 27
Ansicht der Schaltbox mit
Leistungsrelais

Bild 28
Ansicht der Schaltbox
Bild 29
Eisenbahntransformator
2...12V/0,6A, geeignet für die
Versorgung der Schaltbox und
anderer
Haushaltelektronikgeräte
(zulässige
Betriebsbedingungen
beachten!)

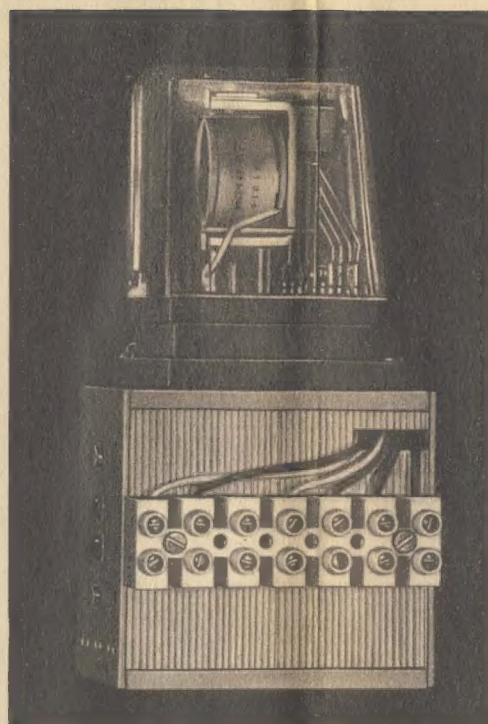

28

29

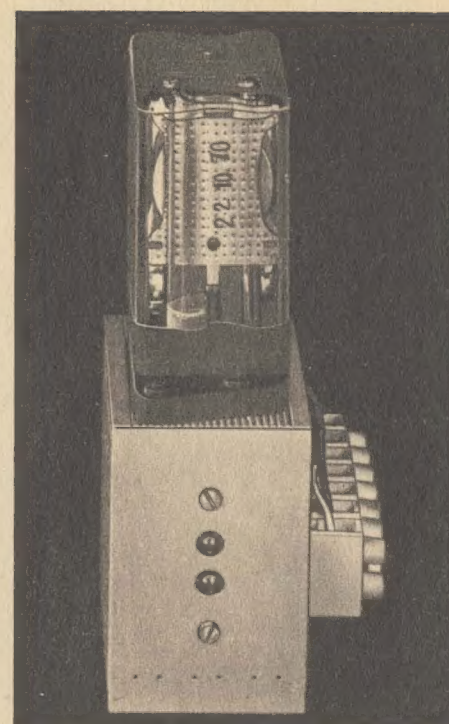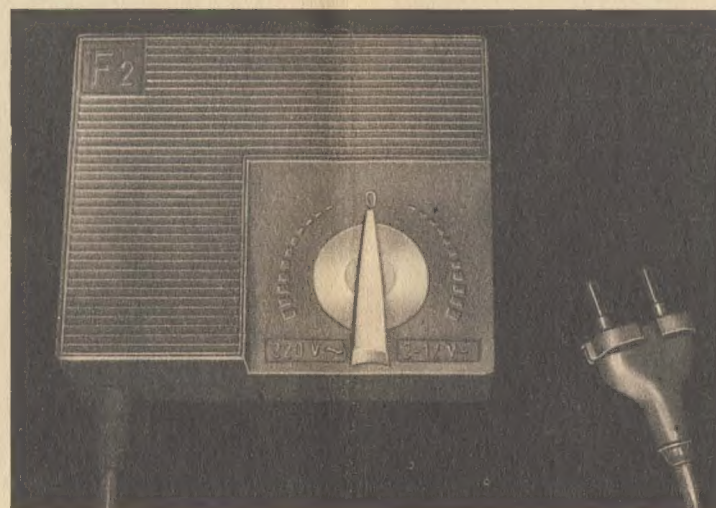

27

32


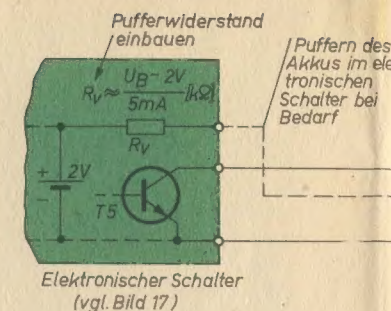
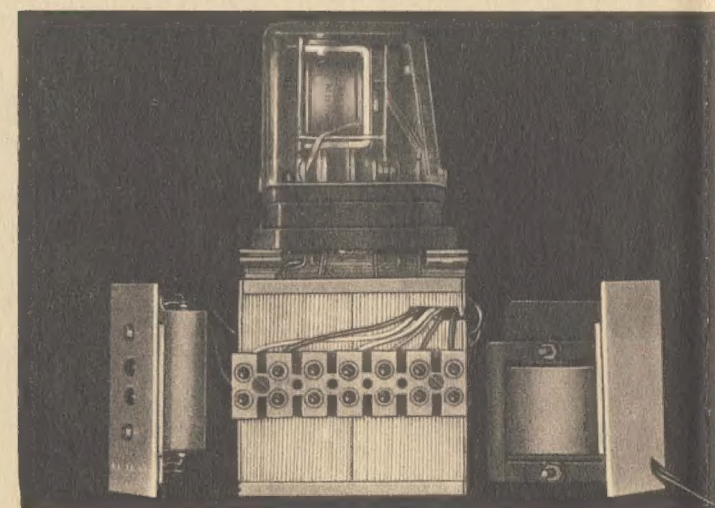


Bild 30
a – Schaltbox mit
Akkumulatormotiv,
b – Schaltbox mit Speisung aus
Schutztransformator mit
Gleichrichterteil von außen
Bild 31
Gleichrichter- und Siebteil für
Boxspeisung aus eigenem
Schutztransformator für 12V;
primär Sicherung laut 5.4.
vorsehen!
Bild 32
Innenansichten der Musterbox
(Variante 5.3. – nur für
Fachleute bzw. bei gewissenhafter
Beachtung von Abschnitt 5.4.)

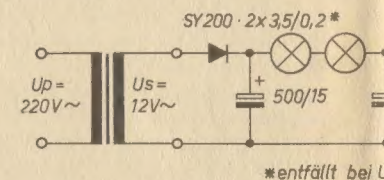

ern des
s im elek-
schen
er bei


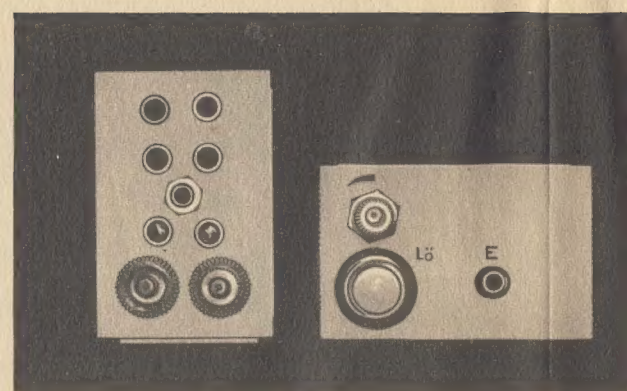


Bild 33 Gestaltung der Anschlüsse in der Musterbox (Gleichspannungs- und Steuerseite)

Bild 34 Trennung von Tür- und Wecksignal bei Anwendung „Wecksignal für mehrere Räume“

Bild 35 a – Wecksignal schaltet Lämpchen zur Orientierung direkt, b – über Schaltbox mögliche Einschaltung mehrerer Lämpchen (z. B. in verschiedenen Zimmern) sowie des Kofferempfängers und gegebenenfalls eines Wecksignals für einen zweiten Raum (bzw. den Einsatzraum; dann Dauersignal nach Abschalten des Weckers; Löschen an der Lautsprecherbox gemäß Bild 15)

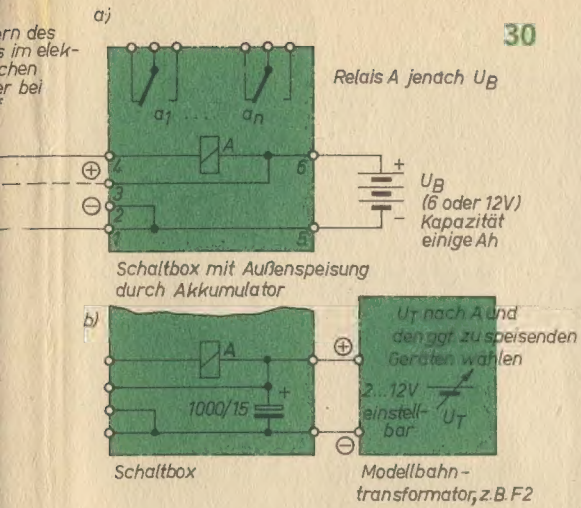